



Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.



Módulo de aprendizaje: Arquitectura de
Computadoras

Número y nombre de la actividad:
Proyecto, entrega final.

Equipo: Intel2

Integrantes:

Arias Silva Rubén

Sánchez López Jorge Alberto

Fecha de entrega: 24 de noviembre de 2024

CONTENIDOS

CONTENIDOS.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	3
Fase 1	9
Fase 2	33
CONCLUSIÓN	59
REFERENCIAS.....	60

INTRODUCCIÓN

El Proyecto Final - Fase 1 representa un desafío significativo para los conocimientos que hemos adquirido en el área de arquitectura de computadoras. En este trabajo, buscamos aplicar conceptos clave como memorias, registros, compuertas lógicas, ALU, multiplexores y otros componentes fundamentales para culminar en el diseño de un microprocesador MIPS. Pero antes de profundizar en el desarrollo, surge una pregunta esencial: ¿qué es exactamente un procesador MIPS?

Los procesadores MIPS, que significan (Microprocesador sin etapas de tubería interbloqueadas) son un tipo de arquitectura de procesador que utiliza la técnica RISC (Conjunto de Instrucciones Reducida). Esta arquitectura se creó en los años 80 y se destaca por tener un conjunto limitado de instrucciones sencillas que pueden ejecutarse rápidamente, en solo un ciclo de reloj. Esto los hace eficientes y fáciles de usar.

Una de sus principales características es el uso de un conjunto de instrucciones reducido, optimizado para que cada instrucción se ejecute en uno o pocos ciclos de reloj, lo que mejora el rendimiento general del procesador. Todos los datos e instrucciones manejados por el MIPS tienen un tamaño de 32 bits, lo que incluye direcciones de memoria, registros e instrucciones, permitiendo direccionar hasta 4 GB de memoria.

El conjunto de instrucciones de MIPS está compuesto por tres tipos principales: las instrucciones R (que operan sobre registros), las instrucciones I (que incluyen constantes inmediatas y acceso a memoria) y las instrucciones J (que manejan saltos en el flujo de ejecución). Además, el procesador cuenta con 32 registros de propósito general (GPR), cada uno de 32 bits, que almacenan temporalmente datos y resultados intermedios, mejorando la eficiencia al minimizar el acceso a la memoria principal.

MIPS sigue una estrategia de carga/almacenamiento (load/store), donde las operaciones aritméticas y lógicas solo ocurren entre registros, y las interacciones con la memoria se realizan a través de instrucciones específicas de carga (load) y almacenamiento (store). Para optimizar la ejecución, el procesador implementa un pipeline de 5 etapas (obtención de instrucción, decodificación, ejecución, acceso a memoria y escritura del resultado), lo que permite la ejecución simultánea de diferentes partes de varias instrucciones. Además, el procesador MIPS admite instrucciones de salto y bifurcación, que permiten alterar el flujo del programa mediante saltos y bifurcaciones condicionales, como beq(ramificar si es igual) o bne(ramificar si no es igual). También incluye operaciones de multiplicación y división, cuyos resultados de 64 bits se almacenan en los registros especiales HI y LO. Asimismo, MIPS cuenta con mecanismos para manejar excepciones e interrupciones, lo que permite gestionar errores en tiempo de ejecución y eventos externos que requieren atención inmediata.

En términos de operaciones básicas, MIPS ofrece una amplia gama de instrucciones aritméticas y lógicas, como add, y, que operan exclusivamente entre registros. Otro

aspecto relevante es la configuración de endianness (big-endian o little-endian), que define cómo se almacenan los bytes en la memoria. MIPS maneja la memoria mediante direccionamiento basado en bytes, interactuando con palabras alineadas, y permite trabajar con datos de diferentes tamaños como bytes y medias palabras. Sub and or.

Por último, las versiones avanzadas de MIPS son compatibles con multiprocesamiento, permitiendo el uso de múltiples núcleos que aumentan la capacidad de procesamiento al manejar tareas simultáneamente en diferentes núcleos, lo que incrementa el rendimiento en aplicaciones de alto rendimiento.

Algunos de sus elementos son:

1. Registros:

Registros de Propósito General (GPR) MIPS tiene 32 registros, numerados de \$0 a \$31, cada uno de 32 bits. Los registros son utilizados para almacenar datos temporales y resultados intermedios.

- \$0: Siempre contiene el valor 0.
- \$1: Conocido como \$at, reservado para el ensamblador.
- \$2a \$3: Usados para llamadas a funciones.
- \$4a \$7: Usados para pasar parámetros a funciones.
- \$8a \$15: Registros temporales.
- \$16a \$23: Registros salvados, que el llamado función debe preservar.
- \$24a \$31: Registros de propósito general.

Registros Especiales: HI y LO Usados para almacenar resultados de operaciones de multiplicación y división de 64 bits.

Registro de Estado (Status): Utilizado para gestionar excepciones e interrupciones.

2. ALU (Unidad Aritmético Lógica):

Es el componente que realiza las operaciones aritméticas (suma, resta) y lógicas (AND, OR, etc.) sobre los datos almacenados en los registros.

3. Unidad de Control:

Coordina el funcionamiento del procesador, decodificando las instrucciones y controlando el flujo de datos entre los registros, la ALU y la memoria. Determine qué operaciones se deben realizar en cada ciclo de reloj.

4. Memoria caché:

Puede incluir memoria caché L1 (instrucciones y datos) para acelerar el acceso a datos utilizados frecuentemente, reduciendo el tiempo de espera en la memoria principal.

5. Sistema de memoria:

Memoria Principal (RAM): Almacena datos e instrucciones que el procesador utiliza durante la ejecución. MIPS utiliza un esquema de direccionamiento por bytes y permite operaciones de carga y almacenamiento.

6. Bus de Datos:

Conecta los diferentes componentes del procesador y permite la transferencia de datos entre los registros, la ALU y la memoria.

7. Autobús de direcciones:

Lleva la información de las direcciones de memoria a las que el procesador necesita acceder para leer o escribir datos.

8. Tubería:

Aunque no es un componente físico, la técnica de tubería se utiliza en MIPS para permitir la ejecución de múltiples instrucciones simultáneamente, dividiendo el proceso en cinco etapas (IF, ID, EX, MEM, WB). Esto mejora la eficiencia y el rendimiento general del procesador.

9. Instrucciones de Salto y Control de Flujo:

Incluyen instrucciones que alteran el flujo de ejecución del programa, como saltos incondicionales (j) y saltos condicionales (beq, bne), esenciales para la implementación de estructuras de control como bucles y condiciones.

10. Interrupciones y Excepciones:

El procesador MIPS incluye mecanismos para manejar interrupciones, permitiendo al procesador responder a eventos externos y excepciones que ocurren durante la ejecución, como errores en el acceso a la memoria.

11. Modo Endianness:

MIPS puede operar en modo big-endian o little-endian, determinando el orden de los bytes en la memoria, lo cual es relevante en la manipulación de datos

El conjunto de instrucciones en un procesador MIPS es el grupo de operaciones que el procesador puede ejecutar directamente. Estas instrucciones son los comandos básicos que la unidad central de procesamiento (CPU) entiende y ejecuta. En un procesador MIPS, el conjunto de instrucciones sigue el diseño RISC (Computadora con conjunto de instrucciones reducidas), lo que significa que tiene un número limitado de instrucciones, pero cada una es muy simple y rápida de ejecutar.

El conjunto de instrucciones MIPS se caracteriza por tener instrucciones de 32 bits, lo que facilita su decodificación en hardware. Sigue la arquitectura RISC, enfocada en un conjunto reducido de instrucciones que se ejecutan rápidamente. Las instrucciones se dividen en tres tipos: R-type (operaciones aritméticas y lógicas con registros), I-type (instrucciones con valores inmediatos) y J-type (instrucciones de salto para control de

flujo). MIPS usa un modelo de carga/almacenamiento, donde solo las instrucciones de carga (lw) y almacenamiento (sw) interactúan con la memoria.

Ejemplos de instrucciones incluyen: add \$t1, \$t2, \$t3 para sumar registros, lw \$t0, 4(\$t1) para cargar un valor de la memoria en un registro, y beq \$t0, \$t1, label para saltar a una etiqueta si dos registros son iguales.

Grandes personajes que vale la pena conocer:

Ljubisa Bajic: Actualmente director de Tenstorrent, una empresa que trabaja en el diseño de procesadores de alto rendimiento para inteligencia artificial (IA). Bajic, junto a su equipo, ha desarrollado arquitecturas innovadoras de System-on-Chip (SoC) que combinan núcleos dedicados al aprendizaje automático y procesadores RISC-V generales. Esta integración permite manejar tanto tareas de procesamiento general como de alto rendimiento en IA. Los procesadores de Tenstorrent, en los que Bajic ha influido, son diseñados para el futuro de aplicaciones de supercomputación que requieren capacidades avanzadas en IA.

Aportaciones:

- **Desarrollo en RISC-V:** Bajic ha estado involucrado en el diseño de nuevas arquitecturas basadas en el estándar **RISC-V**, una arquitectura **open-source** que se ha vuelto muy popular para aplicaciones embebidas, de servidor y de IA.
- **Procesadores especializados en IA:** Bajic también ha trabajado en el desarrollo de **procesadores dedicados a tareas de inteligencia artificial** (como la computación de redes neuronales), lo cual ha sido clave para mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético de los sistemas de IA.

Jim Keller: Reconocido ingeniero en microarquitectura y un líder en la industria de semiconductores, Keller ha realizado avances significativos en el desarrollo de procesadores x86 y ARM. En AMD, diseñó arquitecturas clave como la serie Zen, que transformó el rendimiento de los procesadores AMD. Más recientemente, en Tenstorrent, ha trabajado junto a Bajic en el diseño de SoCs optimizados para IA, adoptando la arquitectura RISC-V para satisfacer las crecientes demandas de software y procesamiento para IA en dispositivos de nueva generación. Keller también ha defendido la necesidad de plataformas flexibles y abiertas en la IA, contribuyendo al ecosistema de software y hardware en RISC-V.

Aportaciones:

- **Zen Architecture de AMD:** Keller fue fundamental en el desarrollo de la **arquitectura Zen**, que revitalizó a **AMD** y permitió competir de manera más

eficaz contra Intel en términos de rendimiento. Esta arquitectura fue la base para las exitosas series de procesadores **Ryzen** y **EPYC** de AMD.

- **Trascendencia en arquitectura RISC:** A pesar de que Keller no estuvo directamente involucrado con MIPS, su trabajo en la arquitectura **RISC** se ha visto reflejado en **RISC-V**, y ha influido en el diseño de núcleos eficientes y escalables.
- **Tesla:** Además de su trabajo en AMD, Keller también trabajó en **Tesla**, donde ayudó a desarrollar el chip **Full Self Driving** (FSD), que es crucial para la conducción autónoma.

Raja Koduri: Ingeniero y ejecutivo de gran influencia en el desarrollo de gráficos y computación de alto rendimiento, Koduri ha trabajado en empresas como AMD y, más tarde, en Intel, donde impulsó la creación de la línea de GPU discretas Intel Xe. Ha promovido arquitecturas que integran procesamiento de gráficos y cómputo general para aplicaciones de IA y ha colaborado en la investigación sobre la convergencia entre gráficos y cargas de trabajo en IA, como la computación heterogénea. Su trabajo continúa expandiendo las capacidades de las GPU en el procesamiento paralelo, vital para IA y simulaciones.

Aportaciones:

- **Arquitectura de GPU en AMD:** Koduri jugó un papel fundamental en el desarrollo de **GPU de alto rendimiento** en **AMD**, particularmente con la línea **Radeon** y las arquitecturas **GCN** (Graphics Core Next). Estos avances han permitido que AMD se convierta en un competidor fuerte en el mercado de gráficos y cómputo paralelo.
- **Intel y la creación de chips de cómputo heterogéneo:** En **Intel**, Koduri ha liderado iniciativas para diseñar soluciones de **cómputo heterogéneo**, integrando **GPU** y **CPU** en un solo chip. Esto ha permitido mejorar la eficiencia en aplicaciones de **inteligencia artificial**, **big data** y **cómputo gráfico**.
- **Avances en el cómputo paralelo:** Koduri ha sido un defensor del cómputo paralelo y ha ayudado a impulsar las capacidades de procesamiento gráfico y de propósito general (GPGPU), que son esenciales en áreas como el **cómputo de alto rendimiento (HPC)** y la **computación científica**.

Lenguaje ensamblador:

El **lenguaje ensamblador (assembly language)** es un lenguaje de programación de bajo nivel que permite escribir instrucciones específicas para la arquitectura de un procesador. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, que abstraen las

operaciones del hardware, el ensamblador se traduce directamente en instrucciones binarias que la CPU puede ejecutar. Cada línea de código en ensamblador generalmente corresponde a una instrucción de máquina, lo que permite a los programadores controlar de manera detallada los registros, la memoria y las operaciones en el procesador.

Cada tipo de procesador (como ARM, x86, o MIPS) tiene su propio conjunto de instrucciones, por lo que los programas en ensamblador son altamente dependientes de la arquitectura del hardware. Al trabajar a nivel de instrucciones de máquina, el ensamblador permite a los programadores manipular registros, la pila de llamadas, y gestionar de manera eficiente la memoria y el flujo de control, aspectos esenciales en sistemas embebidos y programación de sistemas críticos. Dado que el ensamblador permite el control a nivel de bits, se utiliza frecuentemente en aplicaciones que requieren alta eficiencia, como sistemas embebidos y software de bajo nivel para hardware específico.

El lenguaje ensamblador es particularmente útil en áreas como el desarrollo de sistemas operativos, controladores de hardware, firmware de sistemas embebidos y en aplicaciones de seguridad, donde el rendimiento y el control detallado sobre el hardware son críticos.

La propuesta que elegimos para hacer en lenguaje ensamblador:

Optamos por implementar un método de ordenamiento de datos, el más famoso es el **bubble sort**, pero a nosotros nos gustaría implementar un algoritmo más complejo, el algoritmo **Shell sort** es un poco más complejo y efectivo que el **bubble**, normalmente los métodos iterativos suelen ser poco efectivos, pero **Shell sort** siendo iterativo es casi tan efectivo como los métodos de ordenamiento recursivos como el **merge sort** y el **quick sort**. A continuación, tenemos un código en C++ del algoritmo de ordenamiento **Shell sort**:

```
template<class T, int ARRAYSIZE>
void Lista<T, ARRAYSIZE>::sortDataShell(ComparacionTipo tipo) {
    float factor(1.0 / 2.0);
    int dif((valorMaximo + 1) * factor), i, j;
    while (dif > 0) {
        i = dif;
        while (i <= valorMaximo) {
            j = i;
            while (j >= dif && canciones[j -
dif].greaterThan(canciones[j], tipo)) {
                swapData(canciones[j - dif], canciones[j]);
                j -= dif;
            }
            i++;
        }
        dif *= factor;
    }
}
```


}
}

El Proyecto Final - Fase 2. En la fase 1 del proyecto, se implementaron los módulos básicos de la estructura de un procesador MIPS capaz de trabajar únicamente con instrucciones de tipo R. Para esta segunda entrega, se realizaron adaptaciones para permitir la ejecución de instrucciones de tipo I. Esto incluyó la adición de módulos faltantes y conexiones necesarias para garantizar una lógica correcta. Además, el decodificador fue actualizado para codificar las instrucciones de tipo I en los números binarios correspondientes.

Las instrucciones de tipo I (inmediatas) son un conjunto de instrucciones en la arquitectura MIPS diseñadas para operaciones que involucran un registro y un valor constante (inmediato). Este tipo de instrucciones es común en tareas como la carga de valores, comparaciones, operaciones aritméticas o lógicas con constantes, y el cálculo de direcciones de memoria. Su formato compacto incluye un código de operación, dos registros (una fuente y otro destino) y un campo inmediato de 16 bits, lo que permite realizar operaciones más eficientes y flexibles al trabajar con valores constantes sin necesidad de almacenarlos previamente en la memoria.

OBJETIVOS

El objetivo de esta actividad es comprender la arquitectura MIPS, familiarizándose con sus componentes y cómo interactúan para ejecutar las instrucciones. Se enfocará en la implementación y coordinación de los elementos del procesador, como los registros, la ALU y los multiplexores, para asegurar que funcionen de manera eficiente, especialmente en la ejecución de instrucciones tipo R.

Uno de los aspectos fundamentales será implementar un decodificador de instrucciones, que convierte una instrucción de 32 bits en formato de ensamblador. Este decodificador interpreta los campos de la instrucción, como los registros de origen y destino, y las operaciones a realizar, permitiendo que los componentes del procesador ejecuten la operación correcta.

Además, esta actividad busca desarrollar habilidades en programación y diseño de sistemas, permitiendo a los participantes profundizar en conceptos clave de la arquitectura de computadoras. El trabajo en equipo será esencial, ya que los participantes podrán colaborar y compartir conocimientos sobre el funcionamiento y diseño del procesador MIPS.

DESARROLLO

Fase 1

Decodificador.py

El desarrollo del codificador se realizó tomando como base el código implementado en la actividad anterior. Partimos de ese diseño previo y, en lugar

de comenzar desde cero, realizamos los ajustes necesarios para adaptarlo a los requisitos específicos de este proyecto.

```
import tkinter as tk
from tkinter import *
from tkinter import filedialog
from tkinter import messagebox
import re
import tkinter
```

Se importan varias herramientas clave para una interfaz gráfica en Python usando **tkinter**. La primera línea **import tkinter as tk**, carga el módulo principal de **tkinter**, que permite crear y gestionar ventanas y elementos gráficos como botones y etiquetas de manera más sencilla al utilizar el prefijo **tk**.

Además, se importan dos submódulos de **tkinter**: **filedialog**, que permiten abrir cuadros de diálogo para seleccionar o guardar archivos, y **messagebox**, que facilitan la creación de ventanas emergentes para mostrar mensajes de advertencia, error o confirmación. Finalmente, se importa el módulo **re**, que ofrece funciones para trabajar con expresiones regulares. Esto permite buscar y procesar patrones complejos en cadenas de texto, útiles en aplicaciones que requieren validar o manipular entradas de usuario.

Este código define una clase **Deco** que crea una aplicación gráfica (GUI) utilizando **tkinter**. La aplicación permite cargar archivos de texto, realizar decodificaciones sobre ellos, mostrar los resultados en un área de texto y guardar los resultados decodificados.

El método **__init__** es el constructor de la clase, responsable de inicializar todos los atributos y elementos de la interfaz gráfica. Se configuran tres diccionarios: **original_lines**, que guarda las líneas originales del archivo; **binary_results**, que almacena los resultados de la decodificación en formato binario; y **combined_results**, que combina las líneas originales con sus equivalentes binarios. También se crea la ventana principal de la aplicación con **self.window = tk.Tk()** y un área de texto, **self.textArea** donde se mostrará el contenido del archivo. Finalmente, se llama a los métodos **createWindow()** para configurar los elementos gráficos y **showGui()** para iniciar el ciclo de la interfaz gráfica.

```
class Deco:
    def __init__(self):
        self.original_lines = {}
        self.binary_results = {}
        self.combined_results = {}
        self.resultado_binario = ""
        self.window = tk.Tk()
        self.textArea = tk.Text(self.window, wrap=tk.WORD, height=25,
                                width=80)
        self.createWindow()
        self.showGui()
```

El método `createWindow()` es el encargado de configurar la ventana principal y agregar los elementos gráficos. Se establece el título de la ventana como "Decodificador" y se definen sus dimensiones en 700x600 píxeles, proporcionando un espacio adecuado para la interfaz. Entre los elementos gráficos, se incluye una etiqueta (Label) que presenta el texto "Text Analyzer" en la parte superior de la ventana, lo que indica la función de la aplicación. Además, se añaden cinco botones con funciones clave: el botón "Import file" que activa la función para cargar un archivo, el botón "Save operation", lo que hace, es guardar en un archivo ".txt" la o las operaciones que se han ingresado, ejemplo de una operación: "ADD \$0 \$4 \$0", el botón "Save result", a diferencia de "Save operation", este botón hace que se guarden solamente los resultados de las operaciones, ejemplo: "00000000100000000100000000100000", el botón "Save Both", guarda tanto la operación como el resultado, ejemplo: "ADD \$0 \$4 \$0 = 00000000100000000100000000100000" y por último el botón "Decodificar" que procesa el contenido del archivo cargado. También se incorpora un área de texto donde el usuario puede ver y editar el contenido del archivo. Cada botón está vinculado a un comando específico que ejecuta su función asociada cuando el usuario lo presiona, facilitando así la interacción con la interfaz.

```
def createWindow(self):
    self.window.title("Decoder")
    self.window.geometry("700x600")

    titleLabel = tk.Label(self.window, text="Text Analyzer",
font=("Arial", 16))
    titleLabel.pack(pady=10)

    button1 = tk.Button(self.window, text="Import file",
command=self.selectFile)
    button1.pack(pady=10)

    frame = Frame(self.window)
    frame.pack(pady=10)

    opcion1 = Button(frame, text="Save operation", command=lambda:
self.saveFile(1))
    opcion1.pack(side=LEFT, padx=10)

    opcion2 = Button(frame, text="Save result", command=lambda:
self.saveFile(2))
    opcion2.pack(side=LEFT, padx=10)

    opcion3 = Button(frame, text="Save Both", command=lambda:
self.saveFile(3))
    opcion3.pack(side=LEFT, padx=10)
```

```

button3 = tk.Button(self.window, text="Decode",
command=self.decode)
button3.pack(pady = 10)

self.textArea.pack(pady=10)

```

Cuando el usuario selecciona un archivo utilizando el botón "Importar archivo", se activa la función **selectFile()**. Esta función presenta un cuadro de diálogo que permite al usuario elegir un archivo de texto con la extensión **.txt**. Si se selecciona un archivo, se procede a cargar su contenido mediante la función **loadFile()**. Esta función abre el archivo en modo de lectura y, a continuación, lee todo su contenido. Una vez obtenido, el contenido se inserta en el área de texto de la aplicación, asegurándose de eliminar cualquier contenido anterior que pudiera estar presente.

```

def selectFile(self):
    file = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Text Files",
        "*.txt")], title="Select file")
    if file:
        self.loadFile(file)

def loadFile(self, file):
    with open(file, 'r', encoding='utf-8') as file_:
        content = file_.read()
    self.textArea.delete('1.0', tk.END)
    self.textArea.insert(tk.END, content)

```

El botón "**Guardar archivo**" activa la función **saveFile(opcion)**, que abre un cuadro de diálogo para guardar el contenido decodificado en un nuevo archivo.

Recibe como parámetro "**opción**", que es una variable de tipo entero, la cual tendrá un numero del 1 al 3, esto con la finalidad de hacer las diferentes formas de guardar un archivo, se cargará en el archivo un diccionario según el botón presionado.

Si se presionó el botón "Save operation", operación será igual a 1 y la función **saveFile(opcion)** guardará el contenido del diccionario "original_lines" en el archivo de texto.

Si se presionó el botón "**Save result**", operación será igual a 2 y la función **saveFile(opcion)** guardará el contenido del diccionario "**binary_results**" en el archivo de texto.

Y por último, Si se presionó el botón "**Save Both**", operación será igual a 2 y la función **saveFile(opcion)** guardará el contenido del diccionario "**combined_results**" en el archivo de texto.

Independientemente del botón que se haya presionado para guarda un archivo, se podrá elegir la ubicación y el nombre del archivo de salida.

```

def saveFile(self, opcion):

```

```

file = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".txt",
filetypes=[("Text Files", "*.txt")])
if file:
    with open(file, 'w', encoding='utf-8') as file_:
        if opcion == 1:
            for line, resultado in self.original_lines.items():
                file_.write(f"{resultado}\n")
        elif opcion == 2:
            for line, resultado in self.binary_results.items():
                file_.write(f"{resultado}\n")
        elif opcion == 3:
            for line, resultado in self.combined_results.items():
                file_.write(f"{resultado}\n")

```

El método **decode()** es una de las partes más críticas del código, ya que se encarga de procesar el texto que se ha ingresado o cargado en el área de texto, buscando palabras clave específicas y convirtiéndolas en su representación binaria correspondiente. Para comenzar, se define un diccionario llamado **keywords**, que asocia palabras clave con sus códigos binarios. Por ejemplo, la palabra "**suma**" se traduce a "000000_100000" y "**resta**" a "000000_100010". El proceso comienza obteniendo el contenido completo del área de texto mediante **self.textArea.get()**, el cual se divide en líneas individuales para su análisis.

Para cada línea, se busca la presencia de alguna palabra clave del diccionario. Al encontrar una, se procede a buscar hasta tres símbolos "\$", que indican la posición de los números que deben ser convertidos a binario. Si la línea contiene los tres símbolos "\$" seguidos de sus respectivos números, estos son extraídos y convertidos a su representación binaria utilizando la función **convertBinary()**.

Solamente cuando se asocia la palabra clave "**nop**" solamente se insertaran puros "0" en la instrucción. Posteriormente, se construye una cadena binaria que combina el código asociado con la palabra clave y los números extraídos de la siguiente manera: según la palabra asociada como "**suma**" "000000_100000", se extraen los 6 primeros bits, después se inserta el segundo numero que se encuentra después de un "\$" en 5 bits, después se inserta el último número adyacente de un "\$", en 5 bit, después se inserta el primer número adyacente de un "\$", por último se inserta "00000" que pertenecen a "**SHAMT**" y los 6 bits que pertenecen a.

Una vez que se ha decodificado la línea, el área de texto se actualiza con el resultado, reemplazando el contenido original. Esto permite que el usuario vea tanto la línea original como su equivalente en formato binario, facilitando la comprensión del resultado del procesamiento.

```

def decode(self):
    keywords = {
        "add": "000000_100000",
        "sub": "000000_100010",
        "slt": "000000_101010",

```

```

        "and": "000000_100100",
        "xor": "000000_100110",
        "nor": "000000_100111",
        "or": "000000_100101",
        "nop": "000000_000000"
    }

    content = self.textArea.get("1.0", tk.END).strip() # Obtén todo el
    contenido
    lines = content.splitlines()

    for line_num, line in enumerate(lines):
        line_lower = line.lower() # Convierte la línea a minúsculas

        if not line_lower.strip(): # Ignorar líneas vacías
            continue

        for keyword, code in keywords.items():
            if keyword in line_lower: # Usar la línea en minúsculas
                para buscar
                    count_dollar = 0 # Contador de símbolos $
                    pos = 0 # Posición para comenzar la búsqueda en la
                    línea

                    if keyword == "nop":
                        count_dollar = 3
                        num1 = "00000"
                        num2 = "00000"
                        num3 = "00000"

                    while count_dollar < 3: # Se esperan 3 símbolos $
                        dollar_index = line.find("$", pos)
                        if dollar_index != -1:
                            count_dollar += 1
                            pos = dollar_index + 1 # Mover la posición
                            después del $

                        rest_of_line = line[pos:].strip() # Buscar el
                        número después del $
                        match = re.match(r'(\d+)', rest_of_line)

                        if match:
                            number_after_dollar = match.group(1)
                            pos += len(number_after_dollar) #
                            Actualiza la posición después del número
                            if count_dollar == 1: # Guardar los
                                números en variables

```

```

        num1 = number_after_dollar
    elif count_dollar == 2:
        num2 = number_after_dollar
    elif count_dollar == 3:
        num3 = number_after_dollar
    else:
        messagebox.showerror("Error", "No hay
número después de $.")
        return
    else:
        break

    if count_dollar != 3:
        messagebox.showerror("Error", "Operación
incompleta, faltan símbolos $.")
        return

    resultado_binario =
f"{code[:6]}{self.convertBinary(int(num2))}{self.convertBinary(int(
num3))}{self.convertBinary(int(num1))}{ '00000' }{code[-6:]}\\n"

    if line_num not in self.binary_results or
self.binary_results[line_num] != resultado_binario.strip():
        if "=" in line:
            self.original_lines[line_num] =
line.split('=')[0].strip()
            self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num])
        else:
            self.original_lines[line_num] = line
            self.binary_results[line_num] =
resultado_binario.strip() # Actualiza directamente
            self.combined_results[line_num] =
f"{self.original_lines[line_num]} =
{self.binary_results[line_num]}"
            self.textArea.delete(f"{line_num + 1}.0",
f"{line_num + 1}.end") # Limpiar la línea
            self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num]) # Mostrar el resultado combinado
        else:
            self.textArea.delete(f"{line_num + 1}.0",
f"{line_num + 1}.end") # Limpiar la línea
            self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num])

        break # Salir del bucle de keywords, ya que se ha
encontrado uno

```

```
else:
    messagebox.showwarning("Error", "Operación no válida.")
```

La función **convertBinary()** es de una utilidad simple, que recibe un número entero, lo convierte en su representación binaria, y asegura que esta tenga siempre 5 bits de longitud. Si el número binario es más corto, la función agrega ceros a la izquierda para que el formato sea consistente, algo necesario en muchos sistemas digitales que requieren un tamaño fijo.

Por último, el método **showGui()** se encarga de ejecutar el bucle principal de la aplicación gráfica usando **self.window.mainloop()**. Este bucle mantiene la ventana abierta, permitiendo que la interfaz gráfica responda a las interacciones del usuario, como presionar botones o ingresar texto, hasta que el programa se cierre.

```
def convertBinary(self, number):
    if isinstance(number, int):
        binary = str(bin(number)[2:]).zfill(5)
        return binary

def showGui(self):
    self.window.mainloop()
```

DataPath

Para iniciar esta actividad, crearemos un proyecto denominado "datapath" en ModelSim, donde se guardarán los archivos correspondientes en lenguaje Verilog. Cada módulo requerido se implementará en un archivo separado, siguiendo el diagrama proporcionado.


```

parameter R_TYPE = 6'b000000; // Tipo R

always @(*) begin
    RegDst = 0;
    //Branch = 0;
    //MemRead = 0;
    MemToReg = 0;
    ALUOP = 3'b000;
    //MemWrite = 0;
    ALUsrc = 0;
    RegWrite = 0;

    case (opCode)
        R_TYPE: begin
            RegDst = 1;
            RegWrite = 1;
            MemToReg = 0;
            ALUsrc = 0;
            ALUOP = 3'b000;
        end
    endcase
end
endmodule

```

mux2_1 32bits.v

El módulo **mux2_1 32bits** está diseñado para seleccionar entre dos entradas de 32 bits, **a** y **b**, en función de una señal de selección **sel**. El módulo tiene tres puertos: la entrada **sel**, las entradas **a** y **b**, y la salida **c**, que también es un registro de 32 bits. El bloque **always @*** se activa cuando hay cambios en cualquiera de las señales de entrada. Dentro de este bloque, se utiliza una estructura condicional **if** para determinar cuál de las dos entradas se asignará a la salida **c**. Si **sel** es verdadero (1), **c** tomará el valor de **b**; De lo contrario, tomará el valor de **a**.

```

`timescale 1ps/1ps

// Mux 2 a 1 //////////////////////////////////////
module mux2_1_32bits (
    input sel,
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output reg [31:0] c
);

always @* begin
    if (sel) begin
        c = b;
    end
end

```

```

        end
    else begin
        c = a;
    end
end
endmodule

```

mux2_1 5bits.v

El módulo **mux2_1 5bits** es exactamente igual al módulo **mux2_1 32bits**, el único cambio es que tanto las entradas como las salidas son de 5 bits.

```

`timescale 1ps/1ps

// Mux 2 a 1 //////////////////////////////////////
module mux2_1_5bits (
    input sel,
    input [4:0] a,
    input [4:0] b,
    output reg [4:0] c
);

always @* begin
    if (sel) begin
        c = b;
    end
    else begin
        c = a;
    end
end
endmodule

```

aluControl.v

El módulo **aluControl** está diseñado para determinar la operación que realizará la ALU en función de las señales de entrada. Recibe dos entradas: **UC_input**, un vector de 3 bits que proviene de la unidad de control, y **funct**, un vector de 6 bits que especifica la función deseada en las operaciones de tipo R. La salida **AC_output** es un registro de 3 bits que indica qué debe ejecutar la ALU.

El bloque **always @(*)** se activa ante cambios en las entradas. Utiliza una estructura **case** para determinar el comportamiento según el valor de **UC_input**. Si **UC_input** es 3'b000, entonces **aluControl** trabajara con instrucciones **tipo R** y le va a seleccionar una salida dependiendo la entrada **Funct** que es de 6 bits, este tipo de instrucciones son las que se utilizan para seleccionar una operación en la arquitectura mips 32, un ejemplo: si se recibe "100000" que es una suma (**add**) entonces la salida será "010", esto se debe a que la **ALU** con la que estamos trabajando así tiene asignadas las operaciones.

```

`timescale 1ps/1ps

// ALU Control //////////////////////////////////////
module aluControl(
    input [2:0] UC_input,
    input [5:0] funct,

    output reg [2:0] AC_output
);

always @(*) begin
    case (UC_input)
        3'b000:
            case (funct)
                6'b100000: AC_output = 3'b010; // add
                6'b100010: AC_output = 3'b110; // sub
                6'b101010: AC_output = 3'b111; // slt
                6'b100100: AC_output = 3'b000; // and
                6'b100101: AC_output = 3'b001; // or
                6'b100110: AC_output = 3'b101; // xor
                6'b100111: AC_output = 3'b100; // nor
                6'b000000: AC_output = 3'b011; // nop (no operacion)
            endcase
        default: AC_output = 3'bxxx;
    endcase
end
endmodule

```

alu.v

El módulo **alu** está diseñado para realizar diversas operaciones aritméticas y lógicas sobre dos entradas de 32 bits, **dataInput1** y **dataInput2**, según una selección proporcionada por la entrada **sel**, que es un vector de 3 bits. Dentro del módulo, se define un bloque `always @ (*)` que se activa con cambios en cualquiera de las señales de entrada. Este bloque utiliza una estructura `case` para determinar qué operación se debe realizar en función del valor de **sel**. Las operaciones implementadas son:

- **AND** (sel = 3'b000): Realiza una operación AND bit a bit entre **dataInput1** y **dataInput2**.
- **OR** (sel = 3'b001): Realiza una operación OR bit a bit entre las dos entradas.
- **Suma** (sel = 3'b010): Suma los dos valores de entrada.
- **Resto** (sel = 3'b110): Resto **dataInput2** de **dataInput1**.
- **Comparación** (sel = 3'b111): Devuelve 1 si **dataInput1** es menor que **dataInput2**, de lo contrario devuelve 0.
- **NOR** (sel = 3'b100): Realiza una operación NOR bit a bit entre las dos entradas.
- **XOR** (sel = 3'b101): Realiza una operación XOR un poco entre las dos entradas.

El resultado de la operación se almacena en **dataOutput**, que es un registro de 32 bits.

- **NOP** (sel = 3'b011): El propósito de **nop** es no realizar ninguna operación, es por eso que esta operación simplemente pone 0's en la salida **dataOutput**.

```
`timescale 1ps/1ps

// Alu //////////////////////////////////////
module alu (
    input [31:0] dataInput1,
    input [31:0] dataInput2,
    input [2:0] sel,
    output reg [31:0] dataOutput
    //output zero <----- Pendiente
);

always @(*) begin
    case (sel)
        3'b000: begin
            dataOutput = dataInput1 & dataInput2;
        end
        3'b001: begin
            dataOutput = dataInput1 | dataInput2;
        end
        3'b010: begin
            dataOutput = dataInput1 + dataInput2;
        end
        3'b110: begin
            dataOutput = dataInput1 - dataInput2;
        end
        3'b111: begin
            dataOutput = (dataInput1 < dataInput2) ? 32'd1 : 32'd0;
        end
        3'b100: begin
            dataOutput = ~(dataInput1 | dataInput2);
        end
        3'b101: begin
            dataOutput = dataInput1 ^ dataInput2;
        end
        3'b011: begin
            dataOutput = 32'b0; // NOP (No operación)
        end
    endcase
end
endmodule
```

bancoRegistros.v

El módulo Banco_registros está diseñado para almacenar y gestionar registros de 32 bits, permitiendo operaciones de lectura y escritura. Este módulo tiene varios puertos: **AR1** y **AR2** son las direcciones de los registros que se quieren leer (entrada de 5 bits cada una), **AW** es la dirección del registro donde se desea escribir (también de 5 bits), **DW** es el dato de 32 bits que se escribirá, y **EnW** es una señal de habilitación para la escritura. Las salidas **DR1** y **DR2** son los datos leídos de los registros correspondientes.

La memoria se implementa como un arreglo de registros **mem**, que puede contener hasta 64 palabras de 32 bits cada una. En el bloque initial, se carga la memoria desde un archivo de texto llamado "**Datos.txt**" utilizando \$readmemh, que permite inicializar la memoria con datos predefinidos. El bloque always @(*) se verifica si **EnW** está activado; Si es así, escribe el valor de **DW** en el registro correspondiente a **AW**. Luego, se leen los valores de los registros indicados por **AR1** y **AR2**, que se asignan a las salidas **DR1** y **DR2**, respectivamente.

```
`timescale 1ps/1ps

// Banco de registros //////////////////////////////////////
module Banco_registros (
    input[4:0] AR1,
    input[4:0] AR2,
    input[4:0] AW,
    input[31:0] DW,
    input EnW,
    output reg[31:0] DR1,
    output reg[31:0] DR2
);

reg [31:0] mem [0:63];

initial begin
    $readmemh("Datos.txt", mem);
    #10;
end

always @(*) begin
    if (EnW) begin
        mem[AW] = DW;
    end
    DR1 = mem[AR1];
    DR2 = mem[AR2];
end
endmodule

pc.v
```

Este módulo tiene como propósito, contar desde el 0 hasta el 32, (posteriormente se puede modificar esto), este contrador es útil para poder acceder a las direcciones del componente **readAddress** que es una **ROM** la cual almacena todas las instrucciones que realizará todo el módulo, el contador se retroalimenta con un sumador el cual siempre le va a sumar 4 al lo que saque el contador y se regasara este resultado al contador para que ahora tome este valor, gracias a esto siempre se tendrán múltiplos de 4, esto es muy conveniente para la arquitectura mips.

```
`timescale 1ps/1ps

// Add //////////////////////////////////////
module ADD (
    input [4:0] A_ADD,
    input [4:0] B_ADD,
    output [4:0] C_ADD
);
assign C_ADD = A_ADD + B_ADD;
endmodule

// PC //////////////////////////////////////
module PC (
    input wire clk,
    input wire [4:0] pc_in,
    output reg [4:0] pc_out
);

    wire [4:0] increment;

    ADD iADD(
        .A_ADD(pc_out),
        .B_ADD(5'd4),
        .C_ADD(increment)
    );

    initial begin
        pc_out = 0;
    end

    always @(posedge clk) begin
        if (pc_out == 5'd31)
            pc_out <= 0;
        else
            pc_out <= increment;
        end
    endmodule
```

readAddress.v

Este modulo es una memoria **ROM**, lo que significa que solamente se va a leer de ella, en esta memoria vamos a almacenar todas las instrucciones que queramos colocarle a todo el módulo, aquí es donde almacenaremos las instrucciones que generemos gracias al programa que hicimos en Python “**Decoder**”, esta memoria lee un archivo **.txt** y almacena el contenido en la memoria. El archivo se llama “**instrucciones.txt**”, así fue como lo guardamos en el programa decoder.

```
`timescale 1ps/1ps

// Read Address //////////////////////////////////////
module readAddress(
    input wire [4:0] i,
    output reg [31:0] TB_out
);

    reg [31:0] mem[0:31];

    initial begin
        $readmemb("instrucciones.txt", mem);
    end

    always @(*) begin
        TB_out = mem[i];
    end
endmodule
```

topLevel.v

El módulo **topLevel** es el núcleo del diseño de procesador MIPS, que integra varios componentes para ejecutar instrucciones de 32 bits. Recibe una entrada la cual es el ciclo de reloj (**CLK**) y produce dos salidas, una correspondiente al resultado de las operaciones y otra para visualizar el contador (**PC**). La Unidad de Control (**UC**) genera señales que gestionan el flujo de datos, la escritura en el banco de registros y las operaciones de la **ALU**. La ALU Control (**AC**) define las operaciones específicas a realizar, mientras que el Banco de Registros (**BR**) almacena y permite la lectura y escritura de datos. La ALU realiza operaciones aritméticas y lógicas, y un multiplexor (**MUX**) selecciona entre la salida de la **ALU** y la memoria de datos, controlada por la **UC**, además tenemos el contador (**PC**) que se encarga de redireccionar al módulo (**readAddress**) el cual es una memoria **ROM**, y esta memoria cargará todas las instrucciones que queramos y que decodificamos gracias al programa hecho en python “**Decoder**”.

La salida final del módulo **topLevel** es el resultado del multiplexor, que puede ser un dato de la ALU o de la memoria. En paralelo, el módulo **TB_topLevel** actúa como un banco de pruebas para verificar el funcionamiento del **topLevel**.


```

`timescale 1ps/1ps

// topLevel //////////////////////////////////////
module topLevel (
    input wire clk,
    output reg [31:0] salida,
    output reg [4:0] pc
);

    // Salidas de: UNIDAD DE CONTROL (UC)
    wire UC_MUX_3;
    wire UC_MUX_1;
    wire [2:0] UC_AC;
    wire UC_MUX_4;
    wire UC_BR;

    // Salidas de: BANCO DE REGISTROS (BR)
    wire [31:0] BR_ALU_1;
    wire [31:0] BR_ALU_2;

    // Salidas de: MUX 1
    wire [31:0] MUX_1_BR;

    // Salidas de: ALU CONTROL (AC)
    wire [2:0] AC_ALU;

    // Salidas de: ALU (ALU)
    wire [31:0] ALU_MD_MUX;

    // Salidas de: MEMORIA DATOS (MD)
    //wire [31:0] MD_MUX;

    // Salidas de: MUX 2
    wire [4:0] MUX_2_PC;

    // Salidas de: PC
    wire [4:0] PC_MUX_2_RA;

    // Salidas de: Read Address (RA)
    wire [31:0] RA_;

    // Salidas de: MUX 2
    wire [4:0] MUX_3_BR;

    U_control iUnidadControl(
        .opCode(RA_[31:26]),
        .RegDst(UC_MUX_3),

```

```

        .MemToReg(UC_MUX_1),
        .ALUOP(UC_AC),
        .ALUsrc(UC_MUX_4),
        .RegWrite(UC_BR)
    );

aluControl iAluControl(
    .UC_input(UC_AC),
    .funct(RA_[5:0]),
    .AC_output(AC_ALU)
);

alu iALU(
    .dataInput1(BR_ALU_1),
    .dataInput2(BR_ALU_2),
    .sel(AC_ALU),
    .dataOutput(ALU_MD_MUX)
);

Banco_registros iBancoRegistros(
    .AR1(RA_[25:21]),
    .AR2(RA_[20:16]),
    .AW(MUX_3_BR),
    .DW(MUX_1_BR),
    .EnW(UC_BR),
    .DR1(BR_ALU_1),
    .DR2(BR_ALU_2)
);

mux2_1_32bits iMUX_1(
    .sel(UC_MUX_1),
    .a(ALU_MD_MUX), // Coneccion temporal
    .b(ALU_MD_MUX),
    .c(MUX_1_BR)
);

/*Mem_datos iMemoriaDatos(
    .dataInput(ALU_MD_MUX),
    .EnW(),
    .EnR(),
    .dataOutput(MD_MUX)
);*/

mux2_1_5bits iMUX_2(
    .sel(0), // Coneccion temporal
    .a(PC_MUX_2_RA),
    .b(PC_MUX_2_RA), // Coneccion temporal
    .c(MUX_2_PC)
);

```

```

);

PC iPC(
    .clk(clk),
    .pc_in(MUX_2_PC),
    .pc_out(PC_MUX_2_RA)
);

readAddress iReadAddress(
    .i(PC_MUX_2_RA),
    .TB_out(RA_)
);

mux2_1_5bits iMUX_3(
    .sel(UC_MUX_3),
    .a(RA_[20:16]),
    .b(RA_[15:11]),
    .c(MUX_3_BR)
);

mux2_1_5bits iMUX_4(
    .sel(UC_MUX_4),
    .a(BR_ALU_2),
    .b(BR_ALU_2), // Coneccion temporal
    .c(MUX_3_BR)
);

always @* begin
    assign salida = MUX_1_BR;
    assign pc = PC_MUX_2_RA;
end

endmodule

// TB_topLevel //////////////////////////////////////
module TB_topLevel;
    reg TB_clk;
    wire [31:0] TB_out;
    wire [4:0] TB_pc;

    topLevel uut(
        .clk(TB_clk),
        .salida(TB_out),
        .pc(TB_pc)
    );


    initial begin
        TB_clk = 0;

```


```
    forever #100 TB_clk = ~TB_clk;
end
endmodule
```

Resultados

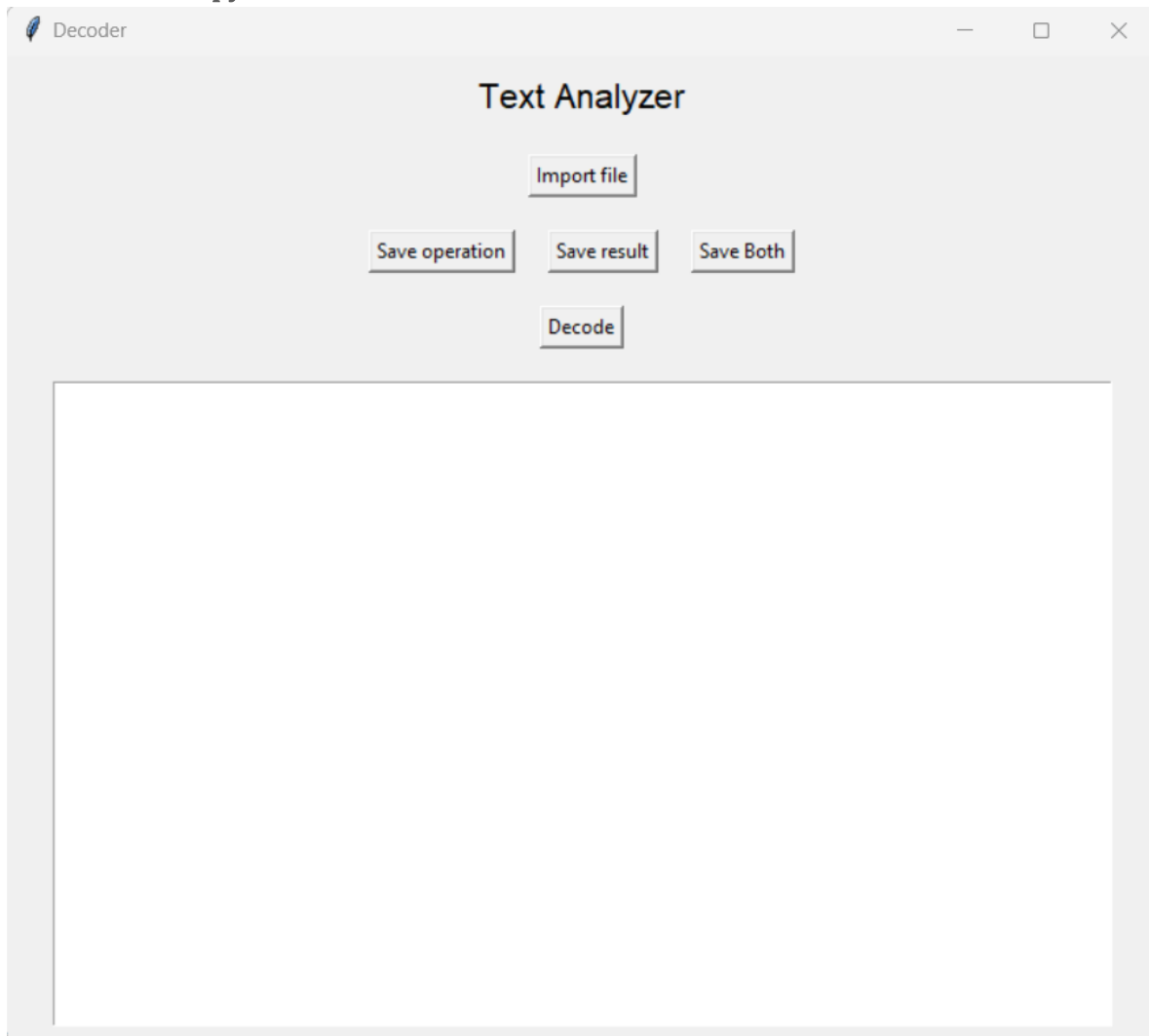
Para comprobar los resultados, primero utilizamos el programa que creamos “Decodificador.py”



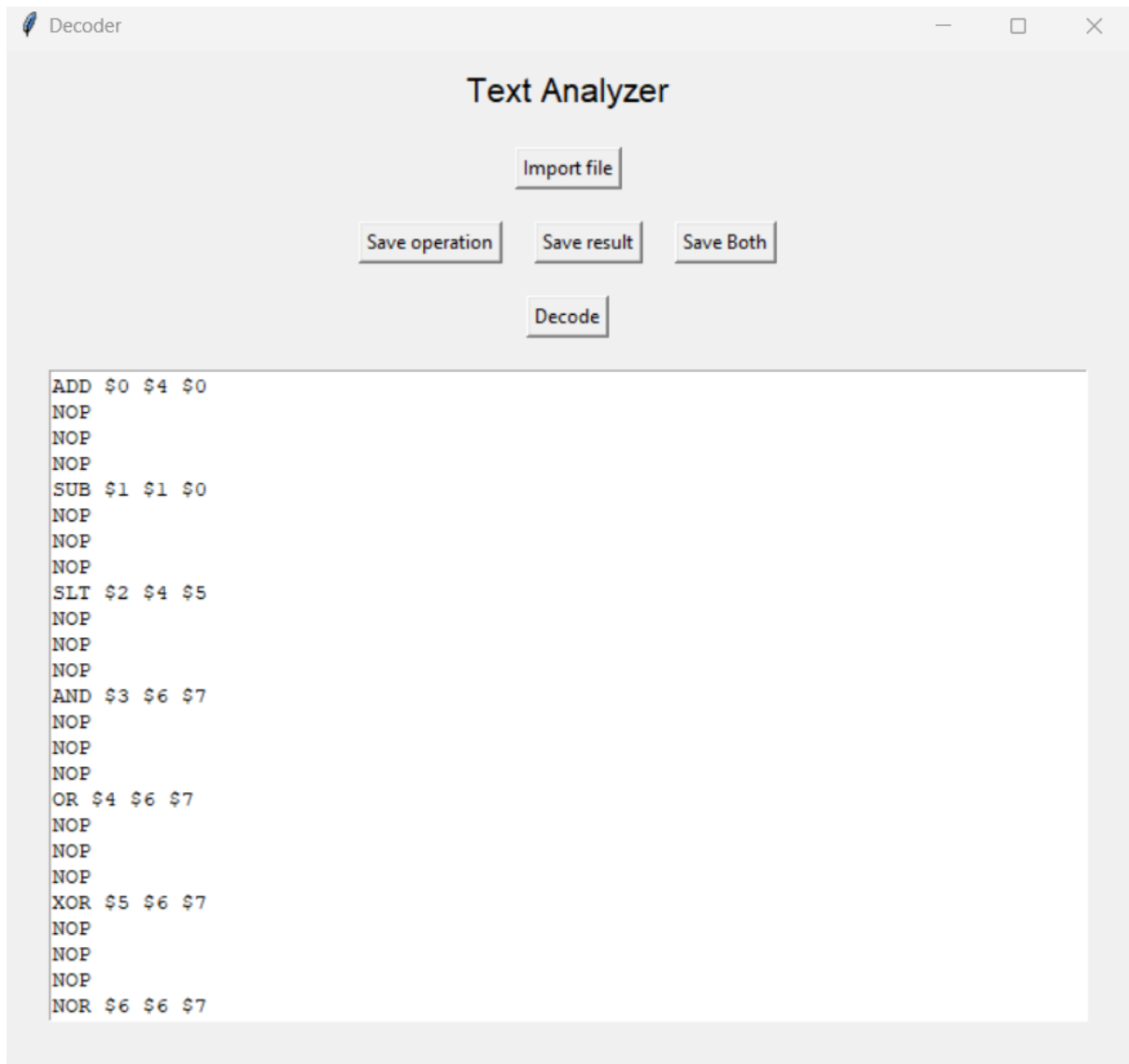
Después ingresamos 7 operaciones uno para cada operación, y colocamos “**nop**” para hacer espacios y así la memoria “**read address**” pueda leer cada instrucción:



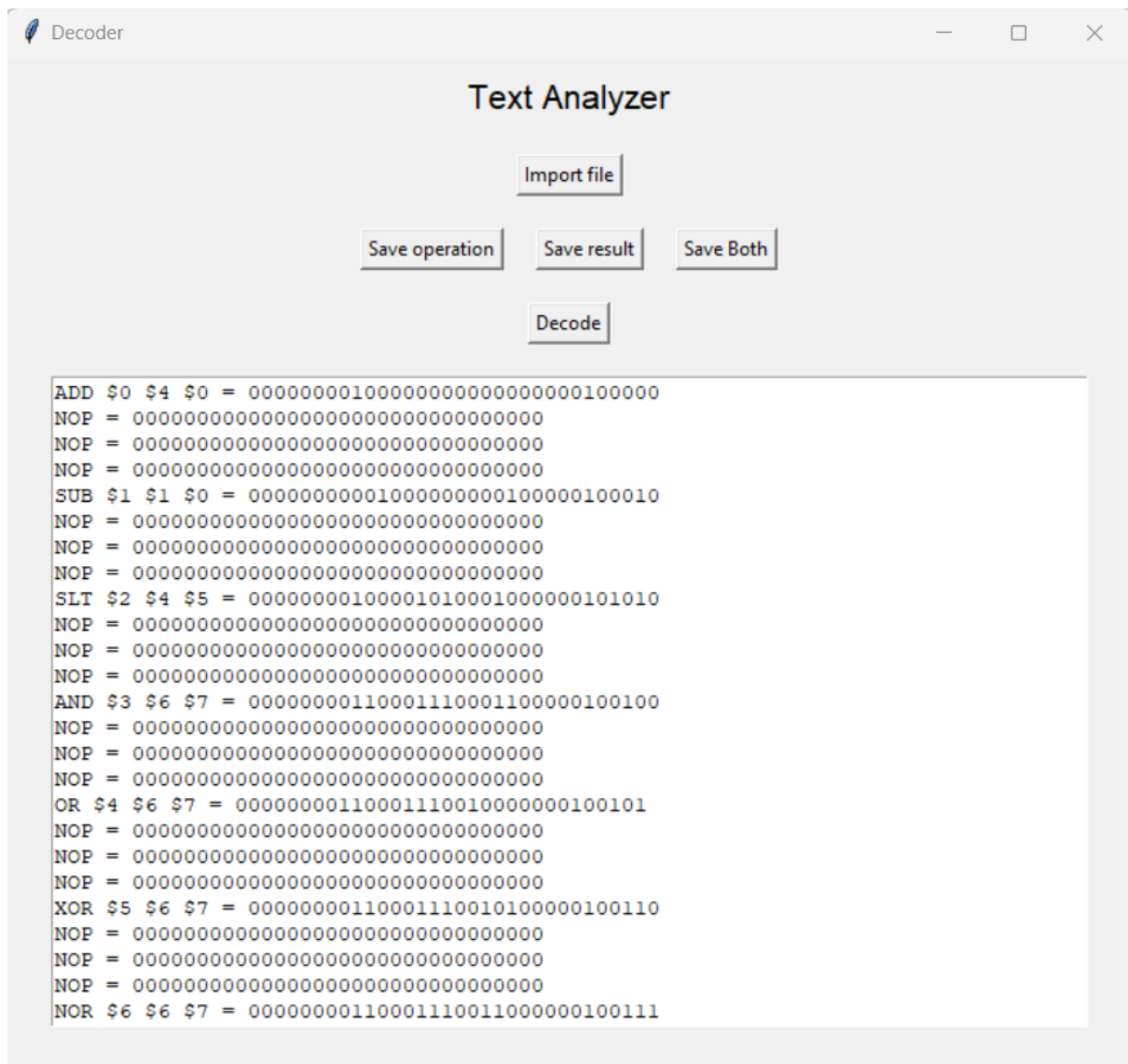Y damos clic en “**Decode**” para decodificar las operaciones:



 Una vez que ya se obtuvieron los resultados, guardamos dichos resultados dando clic en “**Save result**”, Nos pide que le demos nombre al archivo y que le demos una ubicación para guardar, o bien podemos sobrescribir un archivo existente:



Eso es todo lo que tenemos que hacer con “**Decodificador.py**”, ahora probamos a “**datapath**”. A la hora de hacer el testbench, ingresamos las instrucciones que se encuentran en la tabla que está a continuación:

OP	RS	RT	RD	SHAMT	FNC	Instrucción
000000	00100	00000	01000	00000	100000	<i>add \$8 \$4 \$0</i>
000000	00001	00000	01001	00000	100010	<i>sub \$9 \$1 \$0</i>
000000	00100	00101	01010	00000	101010	<i>slt \$10 \$4 \$5</i>
000000	00110	00111	01011	00000	100100	<i>and \$11 \$6 \$7</i>
000000	00110	00111	01100	00000	100101	<i>or \$12 \$6 \$7</i>
000000	00110	00111	01101	00000	100110	<i>xor \$13 \$6 \$7</i>
000000	00110	00111	01110	00000	100111	<i>nor \$14 \$6 \$7</i>
000000	00000	00000	00000	00000	000000	<i>nop</i>


El banco de registros tiene los siguientes datos, y los resultados se van a almacenar después de los datos que ya tiene determinados.

Dir.	Datos
0	$56B_h$
1	$A3B4_h$
2	$1AA_h$
3	$2A3_h$
4	32_h
5	$3C_h$
6	55555555_h
7	$AAAAAAAAA_h$

Las operaciones que se realizaron, junto a sus resultados, son los siguientes, (se convirtieron los datos del banco de registros a decimal o binario para apreciar mejor los resultados y se omitieron las instrucciones “nop”):

Operación	Resultado
$50_d + 1387_d$	1437_d
$41908_d - 1387_d$	40521_d
$50_d < 60_d$	1_b
01010101010101010101010101010101 _b <i>and</i> 10101010101010101010101010101010 _b	0_b
01010101010101010101010101010101 _b <i>or</i> 10101010101010101010101010101010 _b	11111111111111111111111111111111 _b
01010101010101010101010101010101 _b <i>xor</i> 10101010101010101010101010101010 _b	11111111111111111111111111111111 _b
01010101010101010101010101010101 _b <i>nor</i> 10101010101010101010101010101010 _b	0_b

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, los resultados fueron correctos (el primer dato pertenece al resultado del “clk” el segundo resultado, el que está de color azul, pertenece al resultado de cada operación, y por último, el resultado del “pc”:

 

Fase 2

Decoder.py

Se realizaron varios cambios al decodificador, ahora aparte de decodificar las instrucciones de Tipo R como en la fase, ahora puede decodificar las instrucciones de Tipo I, los cambios que se realizaron son los siguientes:

```
import tkinter as tk
from tkinter import *
from tkinter import filedialog
from tkinter import messagebox
import re
import tkinter

class Deco:
    def __init__(self):
        self.original_lines = {}
        self.binary_results = {}
        self.combined_results = {}
        self.resultado_binario = ""
        self.window = tk.Tk()
        self.textArea = tk.Text(self.window, wrap=tk.WORD, height=25,
width=80)
        self.createWindow()
        self.showGui()

    def createWindow(self):
        self.window.title("Decoder")
        self.window.geometry("700x600")

        titleLabel = tk.Label(self.window, text="Text Analyzer",
font=("Arial", 16))
        titleLabel.pack(pady=10)

        button1 = tk.Button(self.window, text="Import file",
command=self.selectFile)
        button1.pack(pady=10)

        frame = Frame(self.window)
        frame.pack(pady=10)

        opcion1 = Button(frame, text="Save operation", command=lambda:
self.saveFile(1))
        opcion1.pack(side=LEFT, padx=10)

        opcion2 = Button(frame, text="Save result", command=lambda:
self.saveFile(2))
        opcion2.pack(side=LEFT, padx=10)
```

```

opcion3 = Button(frame, text="Save Both", command=lambda:
self.saveFile(3))
opcion3.pack(side=LEFT, padx=10)

button3 = tk.Button(self.window, text="Decode",
command=self.decode)
button3.pack(pady = 10)

self.textArea.pack(pady=10)

def selectFile(self):
    file = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Text Files",
    "*.txt")], title="Select file")
    if file:
        self.loadFile(file)

def loadFile(self, file):
    with open(file, 'r', encoding='utf-8') as file_:
        content = file_.read()
    self.textArea.delete('1.0', tk.END)
    self.textArea.insert(tk.END, content)

def saveFile(self, opcion):
    file = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".txt",
    filetypes=[("Text Files", "*.txt")])
    if file:
        with open(file, 'w', encoding='utf-8') as file_:
            if opcion == 1:
                for line, resultado in self.original_lines.items():
                    file_.write(f"{resultado}\n")
            elif opcion == 2:
                for line, resultado in self.binary_results.items():
                    file_.write(f"{resultado}\n")
            elif opcion == 3:
                for line, resultado in self.combined_results.items():
                    file_.write(f"{resultado}\n")

```

En la siguiente función se realizaron cambios importantes, por ejemplo, en el diccionario “keywords”, donde se añadieron mas claves y valores para que se puedan reconocer también las instrucciones de TipoI, (Nota es importante colocar las nuevas claves al principio de diccionario porque puede haber problemas a la hora de decodificar las instrucciones, estos problemas se debe a que el programa puede confundir las instrucciones que tengan un nombre parecido como por ejemplo: “addi” y “add”, si “add” esta primero, entonces nunca va a encontrar a “addi”):

```

def decode(self):
    keywords = {

```

```

# Tipo I
"addi": "001000",
"slti": "001010",
"andi": "001100",
"ori": "001101",
"sw": "101011",
"lw": "100011",
"beq": "000100",
# Tipo R
"add": "000000_100000",
"sub": "000000_100010",
"slt": "000000_101010",
"and": "000000_100100",
"xor": "000000_100110",
"nor": "000000_100111",
"or": "000000_100101",
"nop": "000000_000000"
}

content = self.textArea.get("1.0", tk.END).strip() # Obtén todo
el contenido
lines = content.splitlines()

for line_num, line in enumerate(lines):
    line_lower = line.lower() # Convierte la línea a minúsculas

    if not line_lower.strip(): # Ignorar líneas vacías
        continue

    for keyword, code in keywords.items():
        if keyword in line_lower: # Usar la línea en minúsculas
para buscar
            count_dollar = 0 # Contador de símbolos $
            pos = 0 # Posición para comenzar la búsqueda en la
línea

            if keyword == "nop":
                count_dollar = 3
                num1 = "00000"
                num2 = "00000"
                num3 = "00000"

```

A partir de aquí es donde se decodifican las instrucciones de Tipo I, el código para decodificar las Tipo R esta mas abajo, fue mas conveniente separar la codificación para cada tipo de instrucción, a comparación de las instrucciones de Tipo R, aquí se tiene que reconocer 2 símbolos de “\$” y uno de “#”, y una vez que se extraen los números que están a lado de los símbolos anteriores, se acomodan los números conforme se requiere, se convierten a binario y se guardan en “resultado_binario

“y el resultado ya va a estar listo para que se guarde en memoria.

```
# Tipo I //////////////////////////////////////
if len(code) == 6:
    immediate_value = None # Para capturar el valor

inmediato

    while count_dollar < 2:
        dollar_index = line.find("$", pos)
        if dollar_index != -1:
            count_dollar += 1
            pos = dollar_index + 1

            rest_of_line = line[pos:].strip()
            match = re.match(r'(\d+)', rest_of_line)

            if match:
                number_after_dollar = match.group(1)
                pos += len(number_after_dollar)
                if count_dollar == 1:
                    num1 = number_after_dollar #

Registro destino

                elif count_dollar == 2:
                    num2 = number_after_dollar #

Registro fuente

            else:
                messagebox.showerror("Error", "No hay
número después de $.")
                return
            else:
                break

# Captura el valor inmediato (después de #)
immediate_index = line.find("#", pos)
if immediate_index != -1:
    rest_of_line = line[immediate_index +

1:].strip()

    match = re.match(r'(-?\d+)', rest_of_line)
    if match:
        immediate_value = match.group(1)
    else:
        messagebox.showerror("Error", "No hay
valor inmediato válido.")
        return
    else:
        messagebox.showerror("Error", "Falta el valor
inmediato (#).")

        return
```

```

        if immediate_value is None:
            messagebox.showerror("Error", "Instrucción
tipo I incompleta.")
        return
        # Construir binario para tipo I
        resultado_binario =
f"{code}{self.convertBinary(int(num2),
5)}{self.convertBinary(int(num1),
5)}{self.convertBinary(int(immediate_value), 16)}\n"

```

A partir de aquí es donde se decodifican las instrucciones Tipo R(es el mismo código que el de la fase 1):

```

        else: # Tipo R
            while count_dollar < 3: # Se esperan 3 símbolos
$
                dollar_index = line.find("$", pos)
                if dollar_index != -1:
                    count_dollar += 1
                    pos = dollar_index + 1 # Mover la
posición después del $

                rest_of_line = line[pos:].strip() #
Buscar el número después del $
                match = re.match(r'(\d+)', rest_of_line)

                if match:
                    number_after_dollar = match.group(1)
                    pos += len(number_after_dollar) #
Actualiza la posición después del número
                    if count_dollar == 1: # Guardar los
números en variables
                        num1 = number_after_dollar
                    elif count_dollar == 2:
                        num2 = number_after_dollar
                    elif count_dollar == 3:
                        num3 = number_after_dollar
                else:
                    messagebox.showerror("Error", "No hay
número después de $.")
                    return
            else:
                break

            if count_dollar != 3:
                messagebox.showerror("Error", "Operación
incompleta, faltan símbolos $.")
                return

```

```

        resultado_binario =
f"{code[:6]}{self.convertBinary(int(num2),
5)}{self.convertBinary(int(num3), 5)}{self.convertBinary(int(num1),
5)}{'00000'}{code[-6:]}\n"

        if line_num not in self.binary_results or
self.binary_results[line_num] != resultado_binario.strip():
            if "=" in line:
                self.original_lines[line_num] =
line.split('=')[0].strip()
                self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num])
            else:
                self.original_lines[line_num] = line
                self.binary_results[line_num] =
resultado_binario.strip() # Actualiza directamente
                self.combined_results[line_num] =
f"{self.original_lines[line_num]} = {self.binary_results[line_num]}"
                self.textArea.delete(f"{line_num + 1}.0",
f"{line_num + 1}.end") # Limpiar la línea
                self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num]) # Mostrar el resultado combinado
            else:
                self.textArea.delete(f"{line_num + 1}.0",
f"{line_num + 1}.end") # Limpiar la línea
                self.textArea.insert(f"{line_num + 1}.0",
self.combined_results[line_num])

        break # Salir del bucle de keywords, ya que se ha
encontrado uno

    else:
        messagebox.showwarning("Error", "Operación no válida.")

```

La función “convertBinary” se modifico para las instrucciones Tipo I, ya que algunas veces se necesita decodificar a 16 bits.

```

def convertBinary(self, number, bits):
    if isinstance(number, int):
        # Verificar rango
        max_value = (1 << bits) - 1
        min_value = -(1 << (bits - 1))
        if not (min_value <= number <= max_value):
            raise ValueError(f"El número {number} está fuera del
rango para {bits} bits.")

        # Manejo de números negativos (complemento a dos)

```

```

if number < 0:
    number = (1 << bits) + number

if bits == 5:
    binary = str(bin(number)[2:]).zfill(5)
    return binary
elif bits == 16:
    binary = str(bin(number)[2:]).zfill(16)
    return binary
else:
    raise TypeError(f"El numero: {number} es incorrecto.")


def showGui(self):
    self.window.mainloop()

if __name__ == "__main__":
    Deco()

```

DataPath

En esta sección del proyecto, se realizarán algunas modificaciones, se integrarán multiplexores y se añadirá una unidad ALU adicional para gestionar el salto de instrucciones. Además, se habilitará una segunda memoria no volátil para almacenar datos de manera permanente. Cada módulo requerido será implementado en un archivo independiente, respetando el diseño especificado en el diagrama proporcionado.

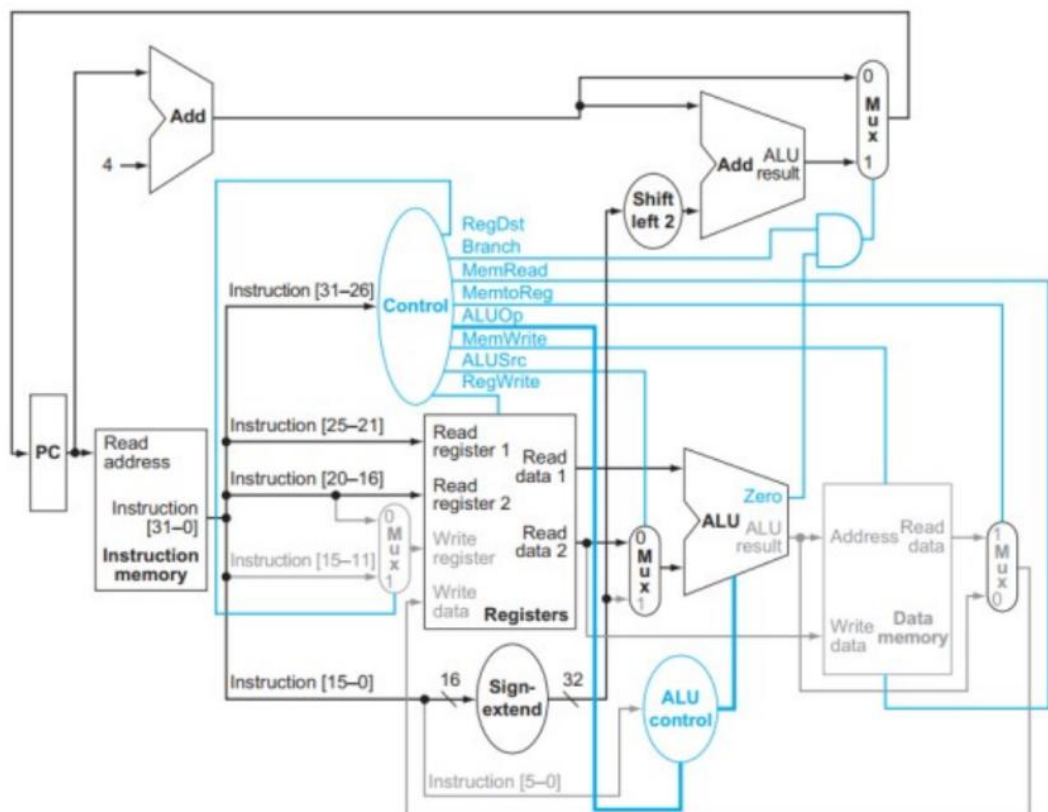

unidadControl.v

En la primera versión del módulo, varias señales de control estaban comentadas o no se incluían entre las salidas. Estas señales, que son fundamentales para manejar ciertas instrucciones, se agregaron en la segunda versión. Entre ellas están: Branch, que controla las instrucciones de tipo rama (como BEQ); MemRead, que activa la lectura de datos desde la memoria; y MemWrite, que activa la escritura de datos en memoria. Esto amplía la funcionalidad del módulo al permitir manejar una gama más amplia de operaciones.

En la primera versión, las señales como RegDst, MemToReg, ALUOP, ALUsrc y RegWrite eran inicializadas con valores predeterminados fuera del bloque case. En la segunda versión, esta inicialización se eliminó, y todas las señales están configuradas explícitamente dentro de cada instrucción del case. La primera versión configuraba únicamente una instrucción, de tipo R, identificada con el código R_TYPE. En la segunda versión, se agregaron múltiples instrucciones tipo I correspondientes al conjunto MIPS, como ADDI, SLTI, ANDI, ORI, SW, LWy BEQ. Cada instrucción tiene su propia configuración de señales, lo que permite manejar una variedad de operaciones aritméticas, lógicas, de acceso a memoria y de control de flujo.

Cada instrucción tiene ahora una configuración detallada de señales. Por ejemplo, para LW, se activan las señales MemRead y MemToReg, ya que esta operación implica la lectura de datos desde memoria y su almacenamiento en un registro. Para SW, solo se activa MemWrite, ya que esta instrucción escribe datos en memoria. En el caso de BEQ, la señal Branch se activa para indicar un cambio de flujo, y ALUOP se configura para realizar una restauración, que es necesaria para comparar igualdad. En la primera versión, se definió el parámetro R_TYPE como un identificador para las instrucciones tipo R. Sin embargo, en la segunda versión, este parámetro se eliminó, y se usa directamente el código de operación 6'b000000 en el bloque case. Este ajuste reduce la abstracción y hace que el código sea más directo y fácil de leer.

```
`timescale 1ps/1ps
```

```
// Unidad de control //////////////////////////////////////
module U_control (
    input wire [5:0] opCode,      // Entrada: opcode de 6 bits
    output reg RegDst,            // Salida: Mux 3 <--
    output reg Branch,           // Salida: Branch (Mux 2)
    output reg MemRead,          // Salida: Memoria datos leer
    output reg MemToReg,         // Salida: Mux 1 <--
    output reg [2:0] ALUOP,       // Salida: operacion de la ALu (3 bits)
    <--
    output reg MemWrite,         // Salida: Memoria datos escribir
    output reg ALUsrc,           // Salida: Mux 4 <--
    output reg RegWrite          // Salida: Banco de registros <--
);
```



```

always @(*) begin

    case (opCode)
        6'b000000: begin // Tipo R
            RegDst = 1;
            Branch = 0;
            MemRead = 0;
            MemToReg = 0;
            ALUOP = 3'b000;
            MemWrite = 0;
            ALUsrc = 0;
            RegWrite = 1;
        end
        6'b001000: begin // Tipo ADDI
            RegDst = 0;
            Branch = 0;
            MemRead = 0;
            MemToReg = 0;
            ALUOP = 3'b010;
            MemWrite = 0;
            ALUsrc = 1;
            RegWrite = 1;
        end
        6'b001010: begin // Tipo SLTI
            RegDst = 0;
            Branch = 0;
            MemRead = 0;
            MemToReg = 0;
            ALUOP = 3'b111;
            MemWrite = 0;
            ALUsrc = 1;
            RegWrite = 1;
        end
        6'b001100: begin // Tipo ANDI
            RegDst = 0;
            Branch = 0;
            MemRead = 0;
            MemToReg = 0;
            ALUOP = 3'b011;
            MemWrite = 0;
            ALUsrc = 1;
            RegWrite = 1;
        end
        6'b001101: begin // Tipo ORI
            RegDst = 0;
            Branch = 0;
            MemRead = 0;

```

```

        MemToReg = 0;
        ALUOP = 3'b001;
        MemWrite = 0;
        ALUsrc = 1;
        RegWrite = 1;
    end
    6'b101011: begin // Tipo SW
        RegDst = 0;
        Branch = 0;
        MemRead = 0;
        MemToReg = 0;
        ALUOP = 3'b010;
        MemWrite = 1;
        ALUsrc = 1;
        RegWrite = 0;
    end
    6'b100011: begin // Tipo LW
        RegDst = 0;
        Branch = 0;
        MemRead = 1;
        MemToReg = 1;
        ALUOP = 3'b010;
        MemWrite = 0;
        ALUsrc = 1;
        RegWrite = 1;
    end
    6'b000100: begin // Tipo BEQ
        RegDst = 0;
        Branch = 1;
        MemRead = 0;
        MemToReg = 0;
        ALUOP = 3'b110; // hacer resta par saber si son iguales
        MemWrite = 0;
        ALUsrc = 0;
        RegWrite = 0;
    end

endcase
end
endmodule

```

mux2_1 32bits.v

El cambio principal en el código es que se ha dividido el módulo original mux2_1_32bits en dos módulos distintos: mux2_1_32bits_MUX_4y mux2_1_32bits_MUX_1. El primer multiplexor mantiene la lógica original, donde si seles 1, ctoma el valor de b, y si seles 0, ctoma el valor de a. En el segundo multiplexor, la lógica de selección se invierte: si seles 1, ctoma el valor de a, y si

seles 0, ctoma el valor de b. Esto permite tener dos multiplexores con comportamientos diferentes.

```
`timescale 1ps/1ps

// Mux 2 a 1 //////////////////////////////////////
module mux2_1_32bits_MUX_4 (
    input sel,
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output reg [31:0] c
);

always @* begin
    if (sel) begin
        c = b;
    end
    else begin
        c = a;
    end
end
endmodule

// Mux 2 a 1 //////////////////////////////////////
module mux2_1_32bits_MUX_1 (
    input sel,
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output reg [31:0] c
);

always @* begin
    if (sel) begin
        c = a;
    end
    else begin
        c = b;
    end
end
endmodule
```

aluControl.v

El módulo **aluControl** está diseñado para determinar la operación que realizará la ALU en función de las señales de entrada. Recibe dos entradas: **UC_input**, un vector de 3 bits que proviene de la unidad de control, y **funct**, un vector de 6 bits que especifica la función deseada en las operaciones de tipo R. La salida **AC_output** es un registro de 3 bits que indica qué debe ejecutar la ALU.

El bloque **always @(*)** se activa ante cambios en las entradas. Utiliza una estructura **case** para determinar el comportamiento según el valor de **UC_input**. Si **UC_input** es 3'b000, entonces **aluControl** trabajara con instrucciones **tipo R** y le va a seleccionar una salida dependiendo la entrada **Funcnt** que es de 6 bits, este tipo de instrucciones son las que se utilizan para seleccionar una operación en la arquitectura mips 32, un ejemplo: si se recibe "100000" que es una suma (**add**) entonces la salida será "010", esto se debe a que la **ALU** con la que estamos trabajando así tiene asignadas las operaciones.

```
`timescale 1ps/1ps

// ALU Control //////////////////////////////////////
module aluControl(
    input [2:0] UC_input,
    input [5:0] funct,

    output reg [2:0] AC_output
);

always @(*) begin
    case (UC_input)
        3'b000:
            case (funct)
                6'b100000: AC_output = 3'b010; // add
                6'b100010: AC_output = 3'b110; // sub
                6'b101010: AC_output = 3'b111; // slt
                6'b100100: AC_output = 3'b000; // and
                6'b100101: AC_output = 3'b001; // or
                6'b100110: AC_output = 3'b101; // xor
                6'b100111: AC_output = 3'b100; // nor
                6'b000000: AC_output = 3'b011; // nop (no operacion)
            endcase
        3'b010: // add
            AC_output = 3'b010;
        3'b110: // sub
            AC_output = 3'b110;
        3'b111: // slt
            AC_output = 3'b111;
        3'b011: // and
            AC_output = 3'b000;
        3'b001: // or
            AC_output = 3'b001;

        default: AC_output = 3'bxxx;
    endcase
end
endmodule
```

alu.v

Los cambios en el código de la ALU implican la adición de nuevas funcionalidades y modificaciones para mejorar el comportamiento de las operaciones. En primer lugar, se agregaron dos señales de salida: zero y retraso. La señal zero se utiliza para indicar si el resultado de una operación es cero, y se asigna específicamente durante la operación de resta (sel = 3'b110), cuando el resultado de la resta es igual a cero. Esto es útil para operaciones de comparación o en procesadores que requieren detectar si un resultado es cero para tomar decisiones posteriores.

La señal retraso se introduce para garantizar que los datos tengan el tiempo necesario para llegar a la ALU durante la operación de suma (sel = 3'b010). Esta señal se activa cuando se ejecuta la operación de suma y genera un retraso de un ciclo utilizando la directiva #1. El propósito de este retraso es asegurar que las señales estén sincronizadas y lleguen a la ALU en el momento adecuado, evitando posibles interferencias entre las instrucciones. Una vez completada la operación de suma, el retraso se desactiva, permitiendo que el flujo de datos continúe de manera correcta.

Otro cambio importante es la inclusión de una verificación en la operación de resta (sel = 3'b110) para determinar si el resultado es igual a cero. Si esto ocurre, se asigna el valor 1a la señal zero, indicando que la resta no produjo ningún valor significativo (es decir, el resultado fue cero). Además, se eliminó el comentario en la salida zero que indicaba que estaba pendiente, ya que ahora está completamente implementado y funcionando en el código.

```
`timescale 1ps/1ps

// Alu //////////////////////////////////////
module alu (
    input [31:0] dataInput1,
    input [31:0] dataInput2,
    input [2:0] sel,
    output reg [31:0] dataOutput,
    output reg zero,
    output reg retraso
);

always @(*) begin
    zero = 0;
    #1;
    case (sel)
        3'b000: begin
            dataOutput = dataInput1 & dataInput2;
        end
    end
```

```

3'b001: begin
    dataOutput = dataInput1 | dataInput2;
end
3'b010: begin
    dataOutput = dataInput1 + dataInput2;
    retraso = 1;
    #1;
    retraso = 0;
end
3'b110: begin
    dataOutput = dataInput1 - dataInput2;
    if (dataOutput == 0) begin
        zero = 1;
    end
end
3'b111: begin
    dataOutput = (dataInput1 < dataInput2) ? 32'd1 : 32'd0;
end
3'b100: begin
    dataOutput = ~(dataInput1 | dataInput2);
end
3'b101: begin
    dataOutput = dataInput1 ^ dataInput2;
end
3'b011: begin
    dataOutput = 32'b0;
end
endcase
end
endmodule

```

memoriadatos.v

Este módulo representa una memoria de 64 ubicaciones de 32 bits, diseñada para almacenar de manera no volátil los datos del procesador que deben preservarse y no perderse durante el procesamiento. Permite leer y escribir datos en función de las señales de control EnW(habilita la escritura) y EnR(habilita la lectura). Si EnW está activada, el dato en writeData se escribe en la dirección dada por Address. Si EnR está activada, el dato almacenado en la dirección especificada se coloca en dataOutput. Si ninguna señal de control está activada, la salida dataOutput se pone a cero.

```

`timescale 1ps/1ps

// Memoria de datos //////////////////////////////////////
module Mem_datos (
    input wire [31:0] Address,
    input wire [31:0] writeData,

```

```

        input wire EnW,
        input wire EnR,

        output reg[31:0] dataOutput
    );

    reg [31:0] mem [0:63];

    always @(*) begin
        if (EnW) begin
            mem[Address] = writeData;
        end else if (EnR) begin
            dataOutput = mem[Address];
        end else begin
            dataOutput = 32'b0;
        end
    end
endmodule

```

Shift left 2.v

El primer módulo, ADD, tiene como objetivo sumar dos valores de 32 bits, A_ADD y B_ADD. El resultado de la suma se almacena en C_ADD. La operación se realiza mediante la asignación continua assign, lo que significa que cada vez que se actualizan las entradas, la salida también se actualizará de manera automática. El segundo módulo, shift_left_2, toma dos entradas: inSingExtemd y inPC. Primero, desplaza a la izquierda el valor de inSingExtemd en 2 bits, lo que es equivalente a multiplicar el valor por 4. Luego, este valor desplazado se suma con inPC utilizando el módulo ADD. El resultado de esta suma se almacena en la salida out. El uso del módulo ADD permite realizar la operación de suma de manera eficiente.

```

`timescale 1ps/1ps

// ADD //////////////////////////////////////
module ADD (
    input [31:0] A_ADD,
    input [31:0] B_ADD,
    output [31:0] C_ADD
);
    assign C_ADD = A_ADD + B_ADD;
endmodule

// shift_left_2 //////////////////////////////////////
module shift_left_2 (
    input [31:0] inSingExtemd,
    input [31:0] inPC,
    output [31:0] out

```

```

);

    ADD i(
        .A_ADD(inSingExtemd << 2),
        .B_ADD(inPC),
        .C_ADD(out)
    );

endmodule

```

singExtend.v

Este módulo, denominado sign_extend, se utiliza para extender un valor de 16 bits a 32 bits, conservando el signo del valor original. La extensión de signo se hace para que un número con signo (como un entero de 16 bits) pueda ser utilizado correctamente en las operaciones de 32 bits.

El funcionamiento del módulo es el siguiente: recibe una entrada de 16 bits denominada in. Si el bit más significativo (MSB, que es el bit en la posición 15) de la entrada es 1, significa que el número es negativo, por lo que los 16 bits más altos de la salida (de 32 bits) se llenan con 1s. Si el MSB es 0, lo que indica un número positivo, los 16 bits más altos de la salida se llenan con 0s. El módulo realiza esta extensión utilizando la concatenación de dos partes: la repetición del bit más significativo de la entrada (en este caso, el bit 15 de in) 16 veces, seguido de los 16 bits originales de la entrada. Esto asegura que el valor de la salida out mantenga el signo correcto después de la extensión.

```

`timescale 1ps/1ps
module sign_extend (
    input  [15:0] in,
    output [31:0] out
);

    // Si el bit mas significativo de la entrada es 1, los bits
    // superiores de la salida se llenan con 1s.
    // Si el MSB es 0, los bits superiores de la salida se llenan con
    // 0s.
    assign out = { {16{in[15]}}, in };
endmodule

```

topLevel.v

El módulo topLevelen simula un procesador integrado que coordina varias unidades como la unidad de control (UC), la ALU, el banco de registros (BR) y la memoria de datos (MD). La unidad de control gestiona las señales de control que determinan si se debe realizar una operación en la ALU, leer o escribir en la

memoria, o actualizar los registros. La ALU realiza las operaciones aritméticas y lógicas y pasa los resultados a la memoria o a los registros según sea necesario.

El banco de registros almacena los datos temporales y la memoria de datos se encarga de leer y escribir información. Los multiplexores seleccionan las entradas adecuadas para la ALU y la memoria, basándose en las señales de control. El contador de programa (PC) se actualiza dependiendo de si la instrucción es una operación secuencial o un salto. El bloque de pruebas (TB_topLevel) genera la señal de reloj para simular y verificar el comportamiento del procesador, observando las salidas y asegurando que los componentes interactúan correctamente.

```
`timescale 1ps/1ps

// topLevel //////////////////////////////////////
module topLevel (
    input wire clk,
    output reg [31:0] salida,
    output reg [4:0] pc
);

    // Salidas de: UNIDAD DE CONTROL (UC)
    wire UC_MUX_3;
    wire UC_MUX_1;
    wire [2:0] UC_AC;
    wire UC_MUX_2; // Branch
    wire UC_MUX_4;
    wire UC_BR;
    wire UC_MD_R;
    wire UC_MD_W;

    // Salidas de: BANCO DE REGISTROS (BR)
    wire [31:0] BR_ALU;
    wire [31:0] BR_MUX_4;

    // Salidas de: MUX 1
    wire [31:0] MUX_1_BR;

    // Salidas de: ALU CONTROL (AC)
    wire [2:0] AC_ALU;

    // Salidas de: ALU (ALU)
    wire [31:0] ALU_MD_MUX;
    wire ALU_MUX_2;
    wire ALU_retraso;

    // Salidas de: MEMORIA DATOS (MD)
```

```

wire [31:0] MD_MUX_1;

// Salidas de: MUX 2
wire [4:0] MUX_2_PC;

// Salidas de: PC
wire [4:0] PC_MUX_2_RA;

// Salidas de: Read Address (RA)
wire [31:0] RA_;

// Salidas de: MUX 3
wire [4:0] MUX_3_BR;

// Salidas de: SE
wire [31:0] SE_MUX_4;

// Salidas de: MUX 4
wire [31:0] MUX_4_ALU;

// Salidas de: SL2
wire [31:0] SL2_MUX_2;

U_control iUnidadControl(
    .opCode(RA_[31:26]),
    .Branch(UC_MUX_2),
    .RegDst(UC_MUX_3),
    .MemRead(UC_MD_R),
    .MemWrite(UC_MD_W),
    .MemToReg(UC_MUX_1),
    .ALUOP(UC_AC),
    .ALUsrc(UC_MUX_4),
    .RegWrite(UC_BR)
);

aluControl iAluControl(
    .UC_input(UC_AC),
    .funct(RA_[5:0]),
    .AC_output(AC_ALU)
);

alu iALU(
    .dataInput1(BR_ALU),
    .dataInput2(MUX_4_ALU),
    .sel(AC_ALU),
    .dataOutput(ALU_MD_MUX),
    .zero(ALU_MUX_2),
    .retraso(ALU_retraso)

```

```

);

Banco_registros iBancoRegistros(
    .AR1(RA_[25:21]),
    .AR2(RA_[20:16]),
    .AW(MUX_3_BR),
    .DW(MUX_1_BR),
    .EnW(UC_BR),
    .DR1(BR_ALU),
    .DR2(BR_MUX_4)
);

mux2_1_32bits_MUX_1 iMUX_1(
    .sel(UC_MUX_1),
    .a(MD_MUX_1),
    .b(ALU_MD_MUX),
    .c(MUX_1_BR)
);

Mem_datos iMemoriaDatos(
    .Address(ALU_MD_MUX),
    .writeData(BR_MUX_4),
    .EnW(UC_MD_W && ALU_retraso),
    .EnR(UC_MD_R),
    .dataOutput(MD_MUX_1)
);

mux2_1_5bits iMUX_2(
    .sel(1'b0),
    .a(PC_MUX_2_RA),
    .b(SL2_MUX_2),
    .c(MUX_2_PC)
);

PC iPC(
    .clk(clk),
    .pc_in(MUX_2_PC),
    .pc_out(PC_MUX_2_RA)
);

readAddress iReadAddress(
    .i(PC_MUX_2_RA),
    .TB_out(RA_)
);

mux2_1_5bits iMUX_3(
    .sel(UC_MUX_3),
    .a(RA_[20:16]),

```

```

        .b(RA_[15:11]),
        .c(MUX_3_BR)
    );

    sign_extend iSE(
        .in(RA_[15:0]),
        .out(SE_MUX_4)
    );

    mux2_1_32bits_MUX_4 iMUX_4(
        .sel(UC_MUX_4),
        .a(BR_MUX_4),
        .b(SE_MUX_4),
        .c(MUX_4_ALU)
    );

    shift_left_2 iSL2(
        .inSingExtemd(SE_MUX_4),
        .inPC(PC_MUX_2_RA),
        .out(SL2_MUX_2)
    );

    always @* begin
        salida = ALU_MD_MUX; //MUX_1_BR
        pc = PC_MUX_2_RA;
    end

endmodule

// TB_topLevel //////////////////////////////////////
module TB_topLevel;
    reg TB_clk;
    wire [31:0] TB_out;
    wire [4:0] TB_pc;


    topLevel uut(
        .clk(TB_clk),
        .salida(TB_out),
        .pc(TB_pc)
    );

    initial begin
        TB_clk = 0;
        forever #100 TB_clk = ~TB_clk;
    end
endmodule


```

Resultados

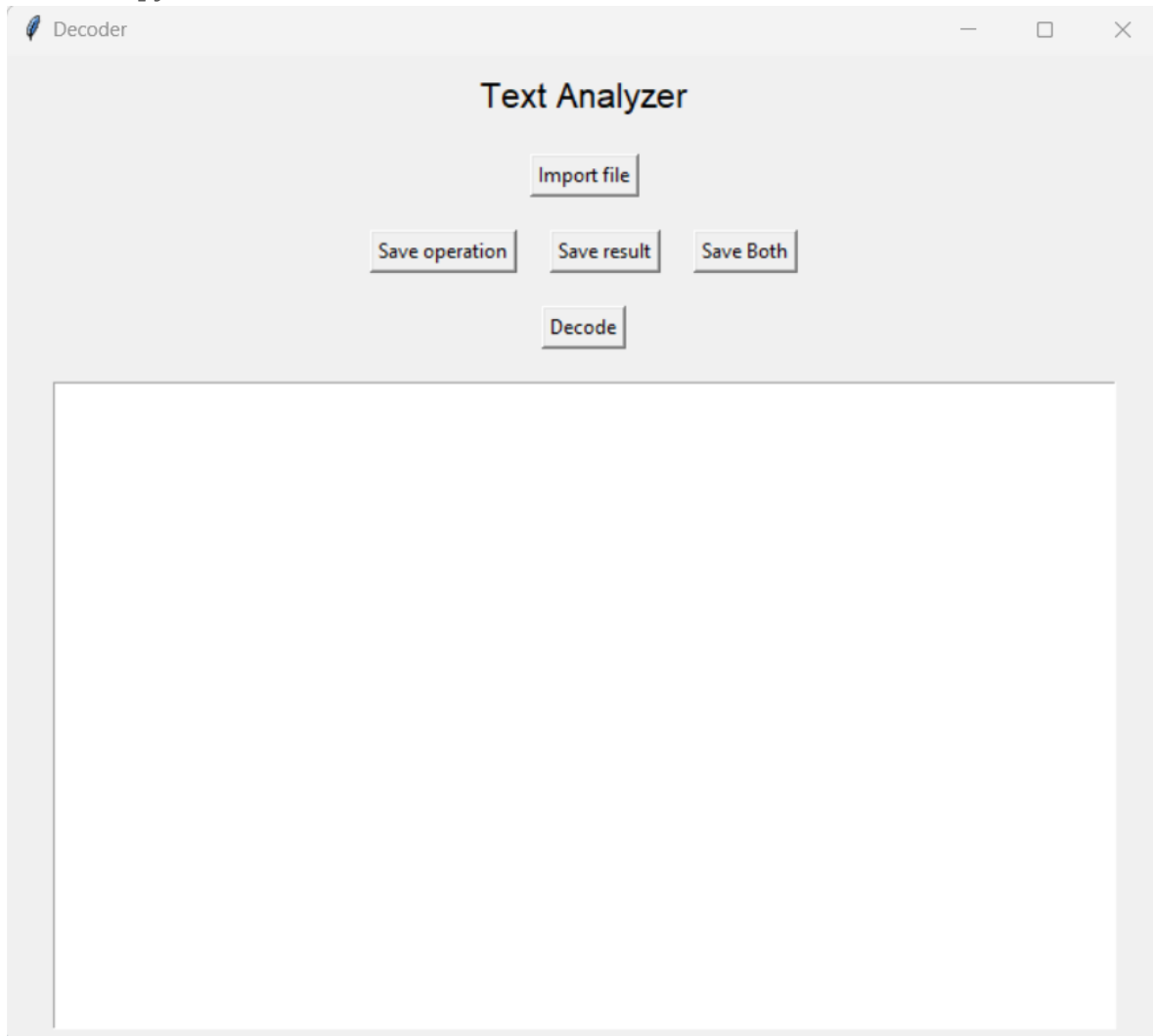
Para comprobar los resultados de la fase 2, primero utilizamos el programa que creamos “Decoder.py”



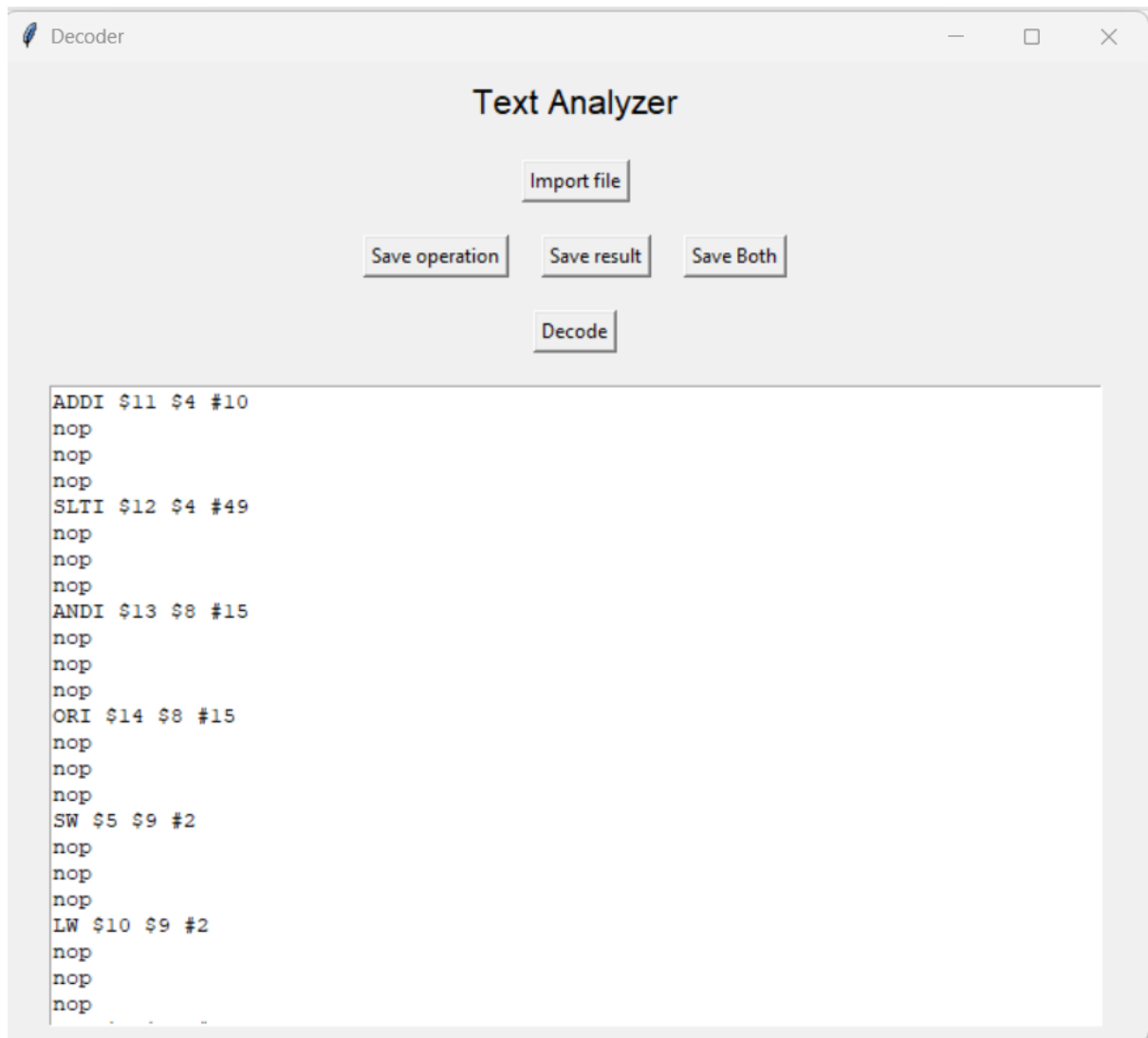
Después ingresamos 7 operaciones uno para cada operación, y colocamos “**nop**” para hacer espacios y así la memoria “**read address**” pueda leer cada instrucción:



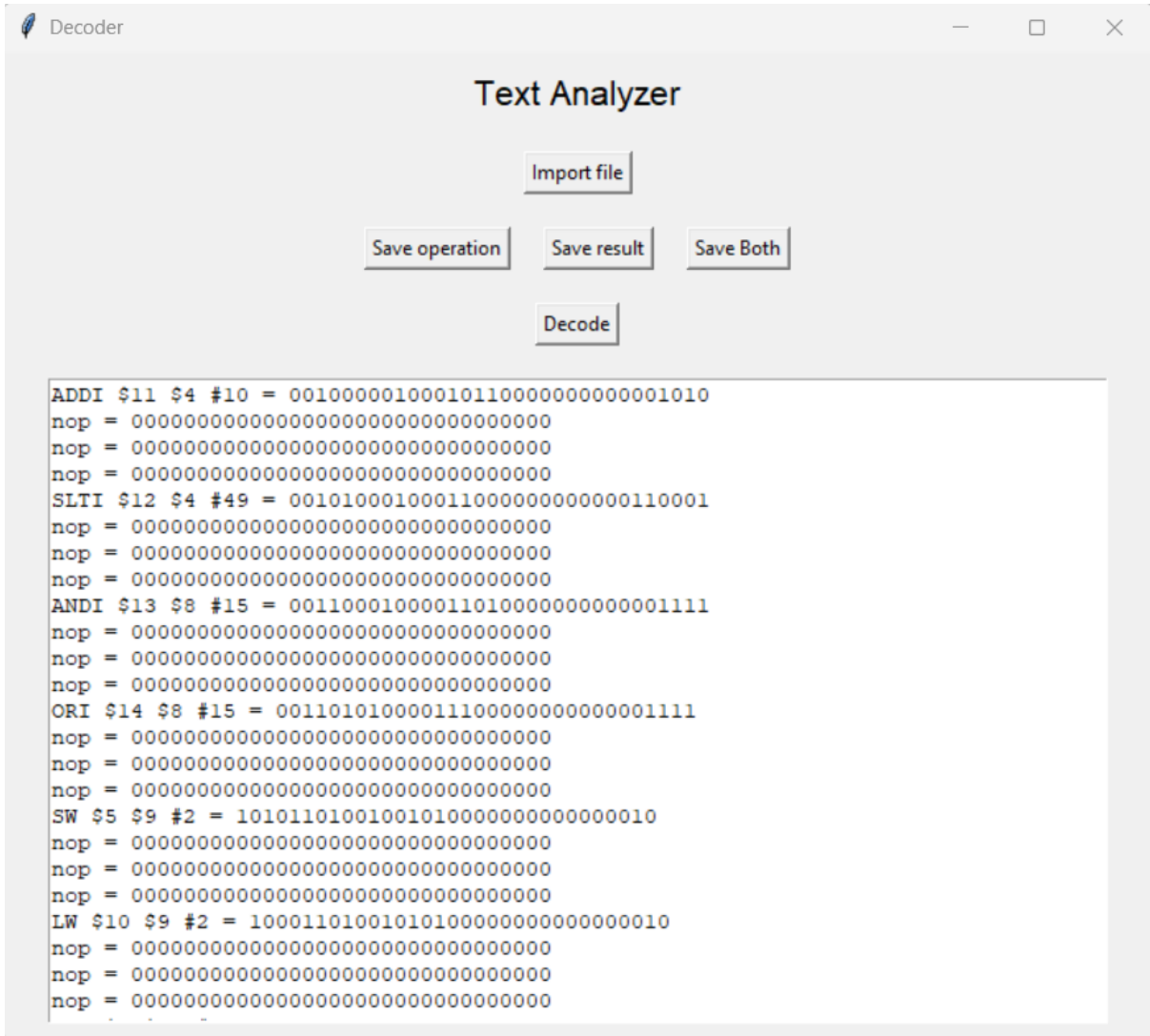Y damos clic en “**Decode**” para decodificar las operaciones:



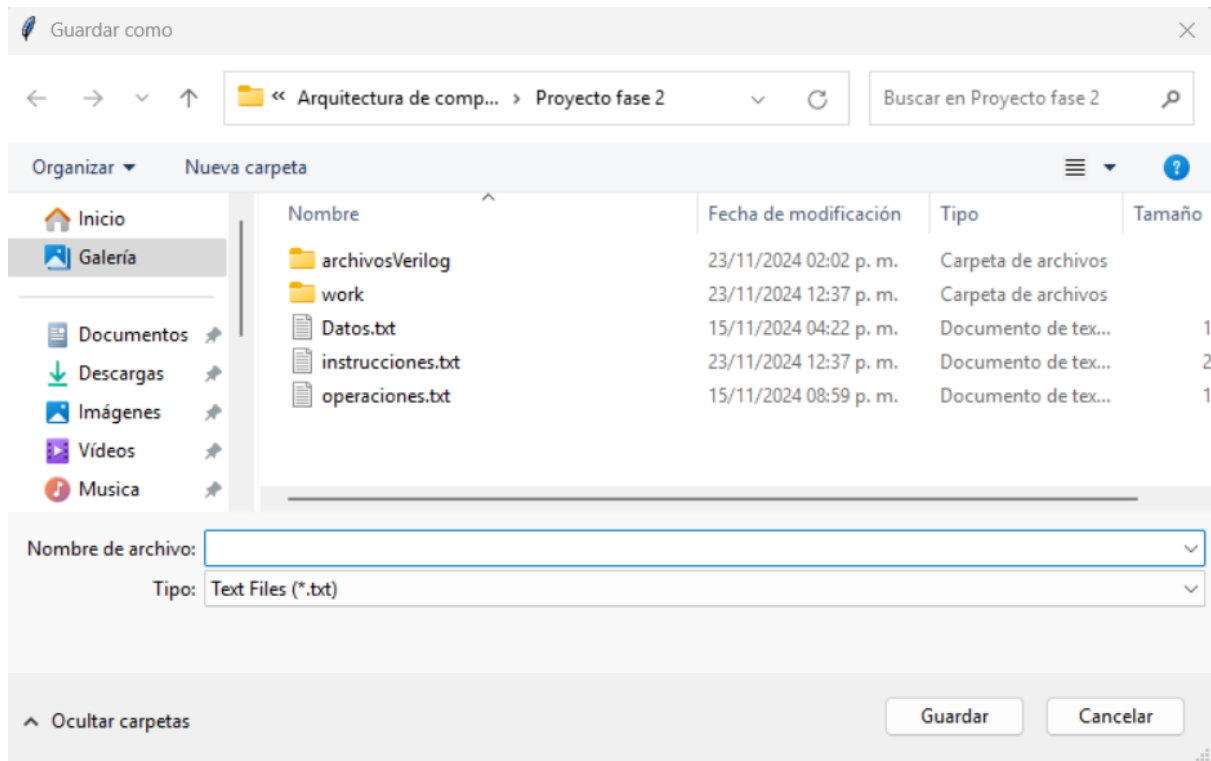
Una vez que ya se obtuvieron los resultados, guardamos dichos resultados dando clic en **“Save result”**, Nos pide que le demos nombre al archivo y que le demos una ubicación para guardar, o bien podemos sobreescribir un archivo existente:



Eso es todo lo que tenemos que hacer con “**Decoder.py**”, ahora probamos a “**datapath**”. A la hora de hacer el testbench, ingresamos las instrucciones que se encuentran en la tabla que está a continuación:

OP	RS	RT	IMMEDIATE	Instrucción
001000	00100	01011	00000000000001010	<i>ADDI \$11 \$4 #10</i>
001010	00100	01100	0000000000110001	<i>SLTI \$12 \$4 #49</i>
001100	01000	01101	0000000000001111	<i>ANDI \$13 \$8 #15</i>
001101	01000	01110	0000000000001111	<i>ORI \$14 \$8 #15</i>
101011	01001	00101	0000000000000010	<i>SW \$5 \$9 #2</i>
100011	01001	01010	0000000000000010	<i>LW \$10 \$9 #2</i>
000100	01010	00101	0000000000000001	<i>BEQ \$5 \$10 #1</i>
001000	00011	01111	0000000101000101	<i>ADDI \$15 \$3 #325</i>
001000	00010	10000	0000000001001010	<i>ADDI \$16 \$2 #74</i>
000000	00000	00000	0000000000000000	<i>nop</i>

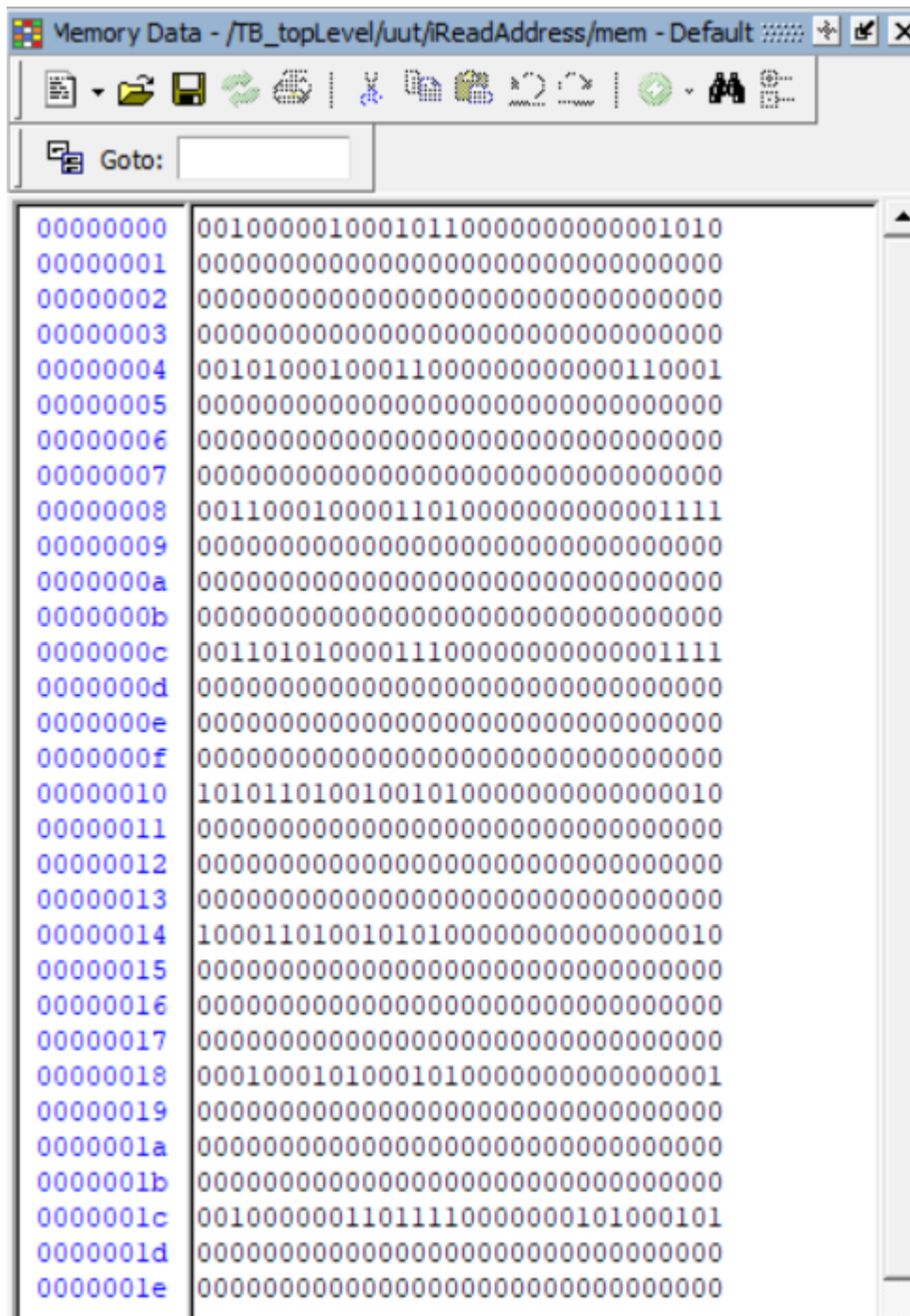En la siguiente imagen se muestra la memoria de instrucciones ó “readAddress” (entre cada instrucción hay 3 “nop”):




El banco de registros tiene los siguientes datos, y los resultados se van a almacenar después de los datos que ya tiene determinados, lo que está de color azul, son los resultados que se guardan durante la ejecución de las instrucciones que le ingresamos.


Dir.	Datos
0	56B _h
1	A3B4 _h
2	1AA _h
3	2A3 _h
4	32 _h
5	3C _h

6	55555555 _h
7	AAAAAAAA _h
8	2A _h
9	2 _h
10	3C _h
11	3C _h
12	0 _h
13	A _h
14	2F _h
15	3E8 _h
16	1F4 _h

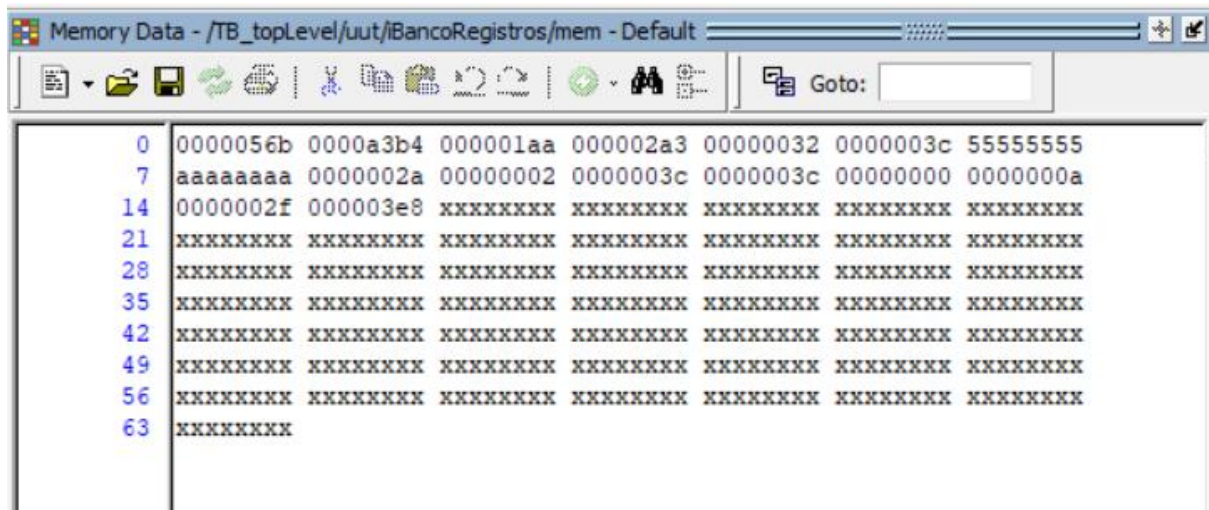Contenido del banco de registros resultante:



 Como se puede apreciar en la siguiente imagen obtuvimos los siguientes resultados: (el primer dato pertenece al resultado del “clk” el segundo resultado, el que está de color azul, pertenece al resultado de cada operación, y por último, el resultado del “pc”:



Al concluir el test bench, este es el contenido de la “memoriaDatos”:

Esta es la instrucción que hace que se guarde el 60 en memoria datos.

101011	01001	00101	0000000000000010	SW \$5 \$9 #2
--------	-------	-------	------------------	---------------

Memory Data - /TB_topLevel/uut/iMemoriaDatos/mem - Default					
0	x	x	x	x	60
5	x	x	x	x	x
10	x	x	x	x	x
15	x	x	x	x	x
20	x	x	x	x	x
25	x	x	x	x	x
30	x	x	x	x	x
35	x	x	x	x	x
40	x	x	x	x	x
45	x	x	x	x	x
50	x	x	x	x	x
55	x	x	x	x	x
60	x	x	x	x	

CONCLUSIÓN

En conclusión, la actividad de diseño y simulación del procesador en Verilog nos ha permitido crear una arquitectura funcional basada en los conceptos fundamentales de los procesadores tipo MIPS y las instrucciones tipo R y tipo I. A través de la implementación de módulos esenciales como la Unidad de Control, la ALU, el Banco de Registros, la Memoria de Datos y el Multiplexor, se ha logrado replicar el flujo de procesamiento de instrucciones típicas de un procesador MIPS, que sigue una estructura sencilla y eficiente, ideal para la enseñanza de conceptos de arquitectura de computadores.

El procesador tipo MIPS se caracteriza por su simplicidad y por utilizar instrucciones de longitud fija, como las instrucciones tipo R, que son instrucciones de registro a registro. Durante esta actividad, hemos trabajado específicamente con estas instrucciones tipo R, que incluyen operaciones aritméticas y lógicas, tales como suma, resta, y operaciones lógicas (AND, OR, XOR, entre otras) y las tipo I que incluyen operaciones como (ADDI, ORI, ANDI, SW, LW, BEQ).

El banco de pruebas desarrollado (TB_topLevel) ha demostrado la capacidad del diseño para procesar correctamente una secuencia de instrucciones almacenadas en memoria. De esta manera comprendemos mejor, como los procesadores tipo MIPS manejan las instrucciones y la importancia de cada componente en el ciclo de instrucción: desde la decodificación hasta la ejecución y almacenamiento de resultados.

REFERENCIAS

- Stallings, W. (2012). Computer organization and architecture: Designing for performance (11.^a ed.). Hoboken, NJ: Pearson Education.
- Hennessy, J., Jouppi, N., Przybylski, S., Rowen, C., Gross, T., Baskett, F., & Gill, J. (1982). MIPS: A microprocessor architecture. ACM SIGMICRO Newsletter, 13(4), 17-22.
- Topiwala, M. N., & Saraswathi, N. (2014, May). Implementation of a 32-bit MIPS based RISC processor using Cadence. In 2014 IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies (pp. 979-983). IEEE.
- Kane, G. (1988). mips RISC Architecture. Prentice-Hall, Inc.
- Srinidhi, R. (2012). Implementación del procesador MIPS.
- Hazlett, CD (2020). Un simulador de rutas de datos MIPS para mejorar el aprendizaje visual de la arquitectura informática (tesis doctoral, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign).
- <https://semianalysis.com/2022/04/12/tenstorrent-blackhole-grendel-and/>
- <https://tenstorrent.com/vision/ljubisa-and-jasmina>
- <https://www.tomshardware.com/news/tenstorrent-licenses-risc-v>